

科目名	メカトロニクスI 月5・熊谷
学生番号	
氏名	
学科／学年／G	教室

筆跡をそろえて枠内に書くこと

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
学	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
生	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

確

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	Y
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

しわ禁止

<回答欄>

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
エ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オ	0	1	2	3	4	5	6	7	8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
カ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ク	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ケ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 3枚とも氏名等を記入し、学生番号(縦に7桁)をマークすること。右上の枠はマークしないこと。
- すべて持ち込み可。3枚の綴じをばらさないこと。
- [確]には学生番号の各桁の数字をバラして足したもの1の位をマークする

例 $0341100 \rightarrow 0+3+4+1+1+0+0=9 \rightarrow 9$ $0841100 \rightarrow 0+8+4+1+1+0+0=14 \rightarrow 4$

- 1 以下の文中の[ア]～[キ]に当てはまる適切な語句、回路図等を下欄から選択し、その番号を上のマーク回答欄にマークせよ。

(1) 電子回路を組み立てるには様々な部品を使用する。[ア]の法則が成立する抵抗は、様々な部分で使われるが、[イ]、[ウ]も使われる。[イ]は電荷を貯める性質があり、図[エ]に示される積分回路などのアナログ回路に使われる他、電源の安定化にも多用される。[ウ]は回路部品としては電源で使われることが多いが、メカトロニクスという観点では、モータに代表される[オ]の電気的特性として重要な位置を占める。

(2) 計測などの分野ではしばしば「ブリッジ」と呼ばれる回路が使われる。図1はその模式図である。左右両端に電圧をかけたときに、中央部の電流計の値がゼロなら、A,B点の電位は[カ]。このときRxは計算でき、[キ]となる。

[ア、イ、ウ、オ]の選択肢:(重複選択はなし)

- 0: フラーデー 1: コンデンサ 2: センサ 3: コイル 4: アクチュエータ
5: オペアンプ 6: オーム 7: トランジスタ 8: キルヒホフ 9: 電池

[カ、キ]の選択肢:

- 0: R 1: 2R 2: 3R 3: 4R 4: $(1/2)R$ 5: 0
6: 大きく異なる 7: 等しい 8: 2倍である 9: 半分である



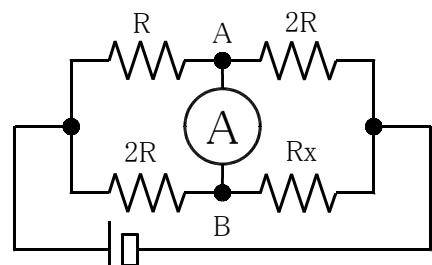
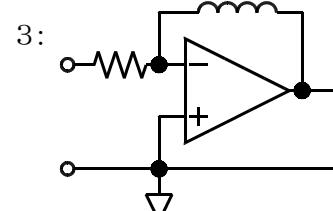
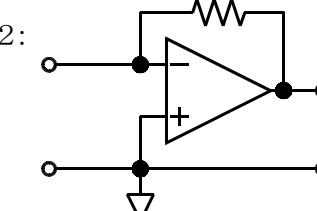


図1 抵抗のブリッジ回路

[エ]の選択肢

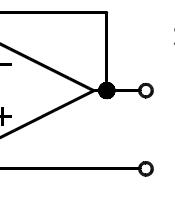

計算欄

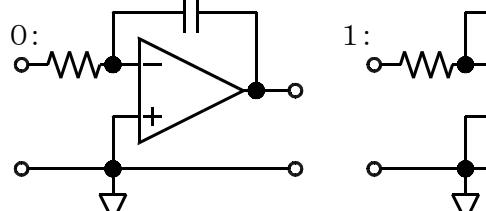

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

科 目 名 メカトロニクスI 月5・熊谷	
学生番号	
氏 名	
学科／学年／G	教室

筆跡をそろえて枠内に書くこと

	0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0
確	0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Y
+	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X	0 ● 0 0 0 ● 0 0 0 0 ●

しわ禁止

〈注意事項〉

- 3枚とも、氏名等を記入し、学生番号(縦に7桁)をマークすること。
- すべて持ち込み可。3枚の綴じをばらさないこと。
- [確]には学生番号の各桁の数字をバラして足したもののが1の位をマークする。

例 0341100→0+3+4+1+1+0+0=9→9 0841100→0+8+4+1+1+0+0=14→4



- 2 あるセンサ回路は検出値に応じて出力が $2 \sim -2[V]$ で変化する。

これを後続の回路の仕様にあわせて、 $0 \sim 10[V]$ に変換したい。

右図のような入出力特性を持つ回路を以下の手順で設計せよ。

- (1) この回路の入力電圧を V_i 、出力電圧を V_o としたとき、

V_o を V_i の式で表せ。


- (2) (1)の式を実現するために適切な回路を選択し、名称を記せ。

- (3) 必要な数値の計算も含めて、具体的な回路を設計し、回路図を示せ。

なお、必要であれば、適当な直流電圧源を使用しても構わない。また抵抗値は現実性を考慮すること。

※回路の入力が V_i 、出力が V_o となるように書き換えること。不要な端子は残さないこと。

※(2)の名称と(3)の図は一致していること。

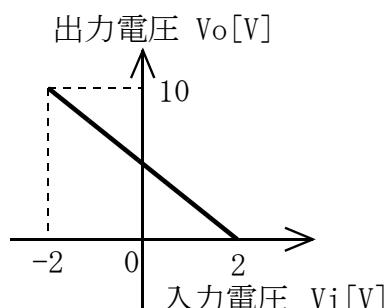



科 目 名 メカトロニクスI 月5・熊谷	
学生番号	
氏 名	
学科／学年／G	教室

筆跡をそろえて枠内に書くこと

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

学生 番 号	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XY

+ - + - + - X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

しわ禁止


〈注意事項〉

- 3枚とも、氏名等を記入し、学生番号(縦に7桁)をマークすること。
- すべて持ち込み可。3枚の綴じをばらさないこと。
- [確]には学生番号の各桁の数字をバラして足したもののが1の位をマークする。

例 0341100→0+3+4+1+1+0+0=9→9 0841100→0+8+4+1+1+0+0=14→4

3 ディジタル回路について、以下の問い合わせ答えよ

(1) NANDゲート、ORゲート、XORゲートによる組み合わせ回路

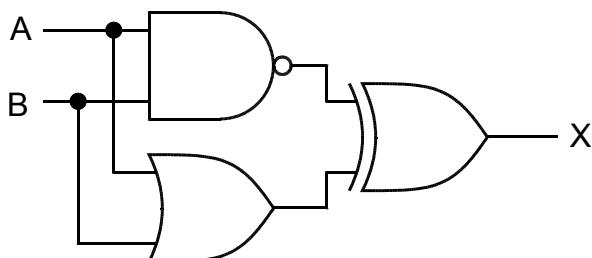

A	B	X
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

について、右の真理値表を完成させよ。

(2) 真理値表

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

を満たす

(2-1) なるべく簡素な論理式を示せ

$$X =$$

(2-2) ロジックゲートによりディジタル回路を設計せよ。

ただし、ゲート数は3以下とせよ。