

機械知能工学科
メカトロニクス総合

第11回

MC-11/Rev 15-1.0

デジタル回路の実現

工学部 機械知能工学科

熊谷 正 朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部
ロボット開発工学研究室 **RDE**

今回の到達目標

○ロジックゲートによるデジタル回路

◇実体としてのデジタル回路を説明できる。

- デジタル回路の電圧信号
- CMOSとTTL

◇ロジックゲートを説明できる。

- AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, XNOR
- ゲートの記号

◇半加算回路・1ビットの乗算回路を説明できる。

- 真理値表、ゲートによる実装

デジタル回路

○動作にかかわる電圧

◇一般的なデジタル回路

- ・ 単一の電源(5V, 3.3V, 数Vの正電源等)
- ・ 電圧の高低で01を表現

◇CMOS (Complementary MOS)型 主流

- ・ 電源: 5, 3.3 他 2~6, 3~18などあり
- ・ "0": ほぼ0[V] "1": ほぼ電源電圧

◇TTL (Transistor-Transistor Logic) 前の主流

- ・ 電源: 5のみ "0": ほぼ0[V] "1": 2.6~5[V]


ロジックゲート

○ロジックゲート(論理ゲート)、汎用ロジックIC ※74シリーズ

◇基本的な論理演算を行う部品

- ・ AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, XNOR

- ・ 例) 2入力ANDゲート:

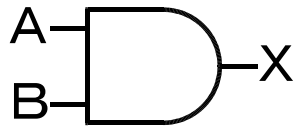

入力: A, B 出力: X $X = A \text{ AND } B$

- ・ デジタルはすべてAND OR NOTで構成可

→これらの部品の組み合わせで回路作れる

◇まとまった機能を持った部品


- ・ 加算回路、フリップフロップ、デコーダなど

ロジックゲート

○基本的な論理演算を行う部品

◇真理値表と記号 一覧

A	B	NOT	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1		0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1		1	1	0	0	0	1

 


※JISでは新しい記号が制定されているが、これらが現役

ロジックゲート


○基本の3種類

◇基本のブール代数演算に対応するゲート

 


▪ **ANDゲート:** 論理積

(2本以上の入力) 入力が全て1なら、出力1

 

▪ **ORゲート:** 論理和

(同) 入力が1本でも1なら、出力1

 

▪ **インバータ:** 否定


(NOTゲート) 入力1なら出力0、0なら1

◇この3種だけでも任意の回路を作れる


ロジックゲート

○追加の4種類のゲート

◇回路設計でこれらも標準的に用いられる

 


・ **NANDゲート** = NOT AND (なんど)

 

・ **NORゲート** = NOT OR (のあ)

AND OR の出力をNOT(01反転)


○: NOT ↑

 

・ **XORゲート** 排他的論理和 (Exclusive OR)

(2入力のみ) 入力が(0,1)(1,0)のとき1

(えくすおあ) ※ORで(1,1)を0にしたもの

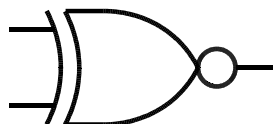


・ **XNORゲート** = NOT XOR (えくすのあ)

ロジックゲート

○その他の補足



◇ロジックゲート記号の使い道

(1) デジタル回路の記述

 

ゲートをつないで回路を構成する


(2) 信号の処理の仕方を示す概念図

  



例) スイッチAとスイッチBがともにオンなら

◇ゲート記号のバリエーション

※ド・モルガン

 

多入力

  


ANDの意図

ORの意図

ロジックゲート


○最強のゲート NAND

◇NANDがあれば全ての回路を作れる

 

A	B	NAND	① NOT	② AND	C	D	③ OR
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1





ロジックゲート

 

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

○最強のゲート NAND→XOR

◇NANDがあれば全ての回路

    

組み合わせ回路

○複数の入力だけに依存して出力が決まる

◇ゲート単体

◇“NANDで全て”のような例

- ・入力から出力にのみ流れる
- ・あるゲートの出力が、自身の上流に戻らない

◇組み合わせ回路の例

- ・(非同期の)演算回路、加算回路など
- ・デコーダ



例) 2進の入力に対して、パターン出力

組み合わせ回路


○加算回路(半加算器; ハーフアダダー)

◇目的の回路を作る

(1) 動作を明記する: 真理値表

(2) ゲートを組み合わせて実現

目的: 加算	A	B	C	S	AND	XOR
$0+0=0$	0	0	0	0	0	0
$0+1=1$	0	1	0	1	0	1
$1+0=1$	1	0	0	1	0	1
$1+1=10$	1	1	1	0	1	0

 

C: Carry: 繰上

S: Sum: 和


では、乗算は？

組み合わせ回路

○加算回路(全加算器;フルアダー)

◇繰り上げ入力付き

目的: 加算	A	B	C _i	C _o	S
0+0+0= 0	0	0	0	0	0
0+0+1= 1	0	0	1	0	1
0+1+0= 1	0	1	0	0	1
0+1+1=10	0	1	1	1	0
1+0+0= 1	1	0	0	0	1
1+0+1=10	1	0	1	1	0
1+1+0=10	1	1	0	1	0
1+1+1=11	1	1	1	1	1

 

C_i: 繰上入力
S: 和 C_o: 繰上出力

順序回路



○過去の入力、出力にも依存する

◇フリップフロップ(FF)

・RSFF、DFF、TFF、JKFF

◇RSFF(リセットーセット)

・2本の入力のうち、直近に0だったほうを覚えていて、Qに出力。

  

A=0にする

→Q=1(セット)

B=0にする

→Q=0
(リセット)

順序回路



○DFF

↓ “立ち上がり”

◇CLK入力の0→1のタイミングで、D入力を記憶し、それをQから出力する


◇同期式回路：

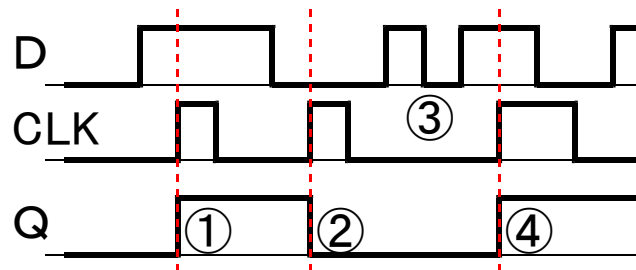 - ・回路内の各所にDFFを入れ、同一CLKで同時に値を固定する → 安定化、高速化



順序回路

○同期式カウンタ

 


CLK ↑ のたびに、「現在の値 + 1」を
D-FFが記憶し直す。

→CLKのたびに1ずつ増える計数

「+1」する回路の工夫

→[カウントする/しない][up/down][初期設定]等可。

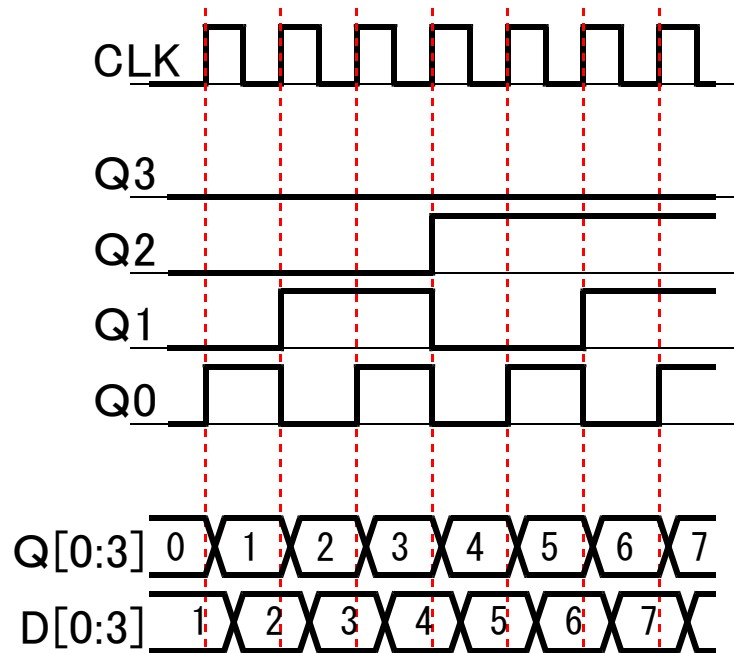

配線をまとめた表現方法

順序回路

ODFF

◇参考:DFFの構成例

