

機械知能工学科
工学総合演習Ⅱ・制御メカトロ

第K04回

EP-04/Rev 18-1.0

制御・電子回路への ラプラス変換の応用

工学部 機械知能工学科

熊谷正朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部
ロボット開発工学研究室 **RDE**

今回の到達目標

○ラプラス変換による制御メカトロ解析

◇ラプラス変換の制御メカトロでの有用性

を説明できる。

- ・制御対象、運動方程式の変換
- ・コンデンサ、コイルの抵抗との統合

◇基本的なラプラス変換、

および複素数計算ができる。

◇ラプラス変換を用いた周波数応答

の計算ができる。

ラプラス変換

○微分を文字にできる変換

◇ラプラス変換、逆変換の数学的計算：スキップ

◇計算済みの表を用いた変換、逆変換

- $1 \Leftrightarrow (1/s)$ 、 $t \Leftrightarrow (1/s^2)$ 、 $e^{-at} \Leftrightarrow 1/(s+a)$
- $\cos(\omega t) \Leftrightarrow s/(s^2+\omega^2)$ $a \cdot f(t) + b \cdot g(t) \Leftrightarrow$
- $\sin(\omega t) \Leftrightarrow \omega/(s^2+\omega^2)$ $a \cdot F(s) + b \cdot G(s)$
- $\sin(\omega t + \phi) \Leftrightarrow (s \sin \phi + \omega \cos \phi)/(s^2+\omega^2)$

◇ $f(t) \rightarrow F(s)$ のとき、 $df(t)/dt \rightarrow sF(s) - f(0)$

- 時間微分 → s をかける ※初期値ゼロ

ラプラス変換の活用

○微分方程式のs多項式化

◇運動方程式の変換

$$m \frac{d^2x(t)}{dt^2} + c \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = f(t)$$

$$\Rightarrow ms^2X(s) + csX(s) + kX(s) = F(s)$$

$$\rightarrow (ms^2 + cs + k) X(s) = F(s)$$

◇伝達関数 : ラプラス変換表記での入力→出力

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}$$

ラプラス変換の活用

○制御工学とラプラス変換

◇古典制御理論の基本表現

- ・伝達関数 ← システムの微分方程式
- ・周波数応答
- ・ボード線図
- ・安定判別
- ・ラウス・フルビツツの方法
- ・ナイキスト線図・根軌跡法

ラプラス変換の活用

○電子回路とラプラス変換 →特性はMB06

◇抵抗・コンデンサ・コイルの統一表現

$$\cdot e(t) = R i(t) \Rightarrow E(s) = R I(s)$$

$$\cdot e(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \Rightarrow E(s) = \frac{1}{Cs} I(s)$$

$$\cdot e(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow E(s) = Ls I(s)$$

・全て $E(s) = ? I(s)$ の形

→ $Z(s) = E(s)/I(s)$ とすると抵抗と同型

ラプラス変換の活用

○インピーダンスの計算

- ◇インピーダンス $Z(j\omega)$ [Ω] j:虚数単位
- ・抵抗:R コンデンサ: $1/Cs$ コイル: $Ls \rightarrow$
 - ・抵抗:R コンデンサ: $1/j\omega C$ コイル: $j\omega L$
 - ・ $\omega = 2\pi f$:角周波数[rad/s] f:周波数[Hz]
 - ・抵抗と同じように計算できる
- 例) 直列合成、並列合成、分圧
- 直: $Z = Z_1 + Z_2$ 並: $Z = (Z_1 Z_2) / (Z_1 + Z_2)$
- ・オペアンプによる回路もインピーダンスでOK


ラプラス変換の活用

○反転増幅型回路


◇式は同じ形

$$\cdot V_o(s) = -(Z_2/Z_1) V_i(s)$$
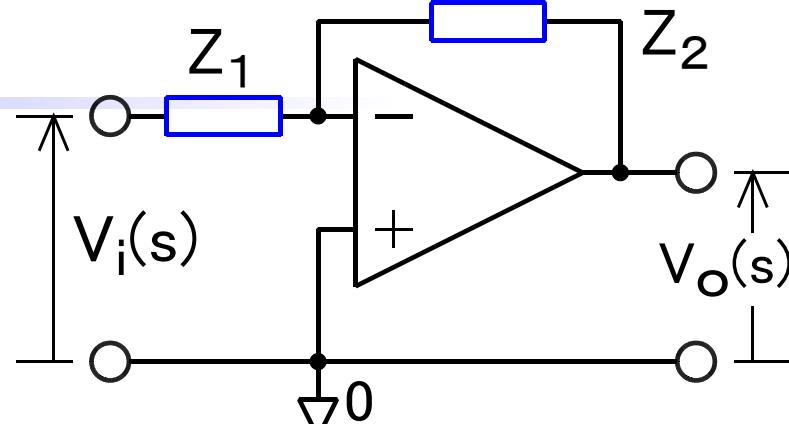
$$\rightarrow \text{伝達関数 } G(s) = V_o(s)/V_i(s) = -Z_2/Z_1$$



◇組み合わせと回路

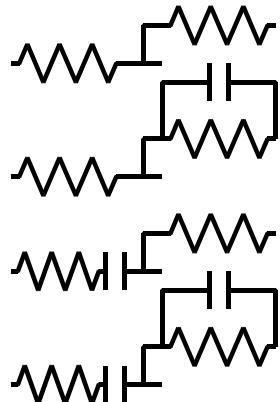

• $Z_1 = R_1 \quad Z_2 = R_2$ → 反転増幅

• $Z_1 = R_1 \quad Z_2 = R_2 // C$ → ローパスフィルタ

• $Z_1 = R_1 + C \quad Z_2 = R_2$ → ハイパスフィルタ

• $Z_1 = R_1 + C_1 \quad Z_2 = R_2 // C_2$ → バンドパスF


周波数応答

$$\bigcirc G(j\omega) = G(2\pi f j)$$

→復習: MB07

◇ある周波数 f における特性 を周波数に対して

- ・増幅率: $|G(j\omega)|$ =出力振幅 ÷ 入力振幅
→ ゲイン: $20 \log_{10} |G(j\omega)|$ [dB]
- ・位相: $\angle G(j\omega)$ 一般に [deg] ※ \angle : 偏角

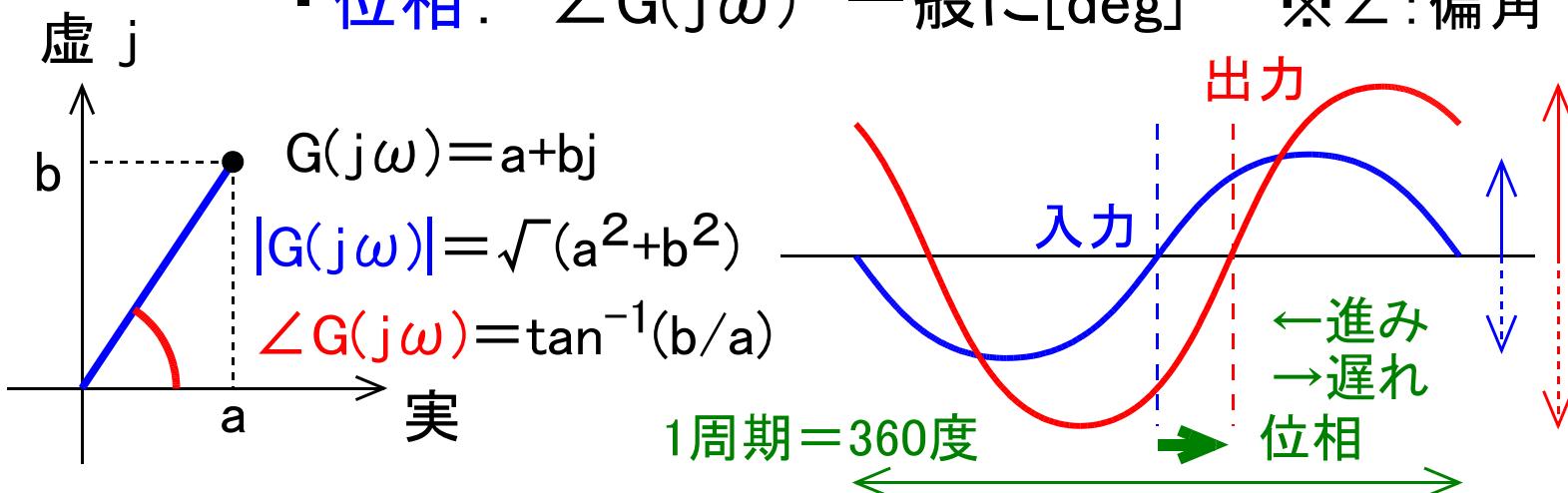

周波数応答

○ボード線図

◇周波数に対する


特性のグラフ

- ・増幅率: $|G(j\omega)|$

- ・ゲイン [dB]

- ・位相: $\angle G(j\omega)$

- ・横軸周波数は
対数が一般的

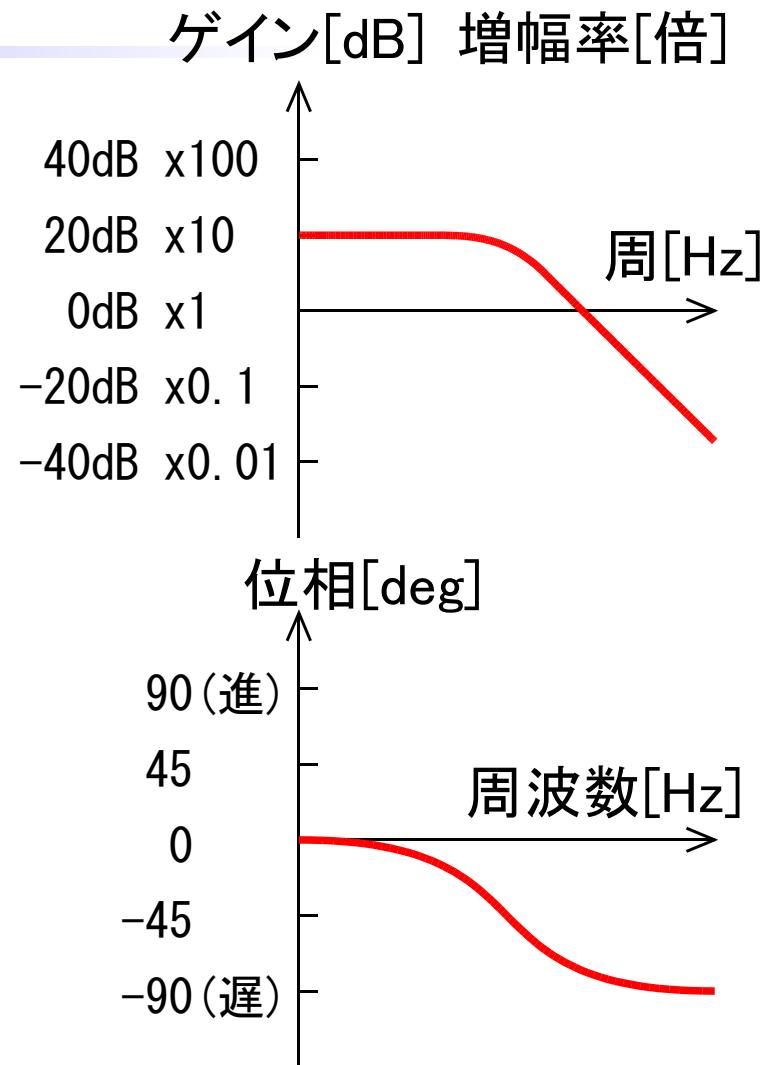

周波数応答

○複素数の計算

◇四則演算類: 略

◇大きさ、偏角: 前述

◇ 有理化 $\frac{a+bj}{c+dj} = \frac{(a+bj)(c-dj)}{(c+dj)(c-dj)} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)j}{c^2+d^2}$

◇積、商の大きさと偏角: $G=(a+bj)$ $H=(c+dj)$

・ $|GH| = |G| \cdot |H|$ $\angle(GH) = \angle G + \angle H$

・ $|G/H| = |G| / |H|$ $\angle(G/H) = \angle G - \angle H$

◇Excelを使う場合: 複素数関数群


IMPRODUCT IMABS IMARGUMENT 等

周波数応答

○1次ローパスF

$$\diamond G(s) = V_o(s)/V_i(s) = -(Z_2/Z_1)$$

$$Z_1 = R_1 \quad Z_2 = R_2 // C$$

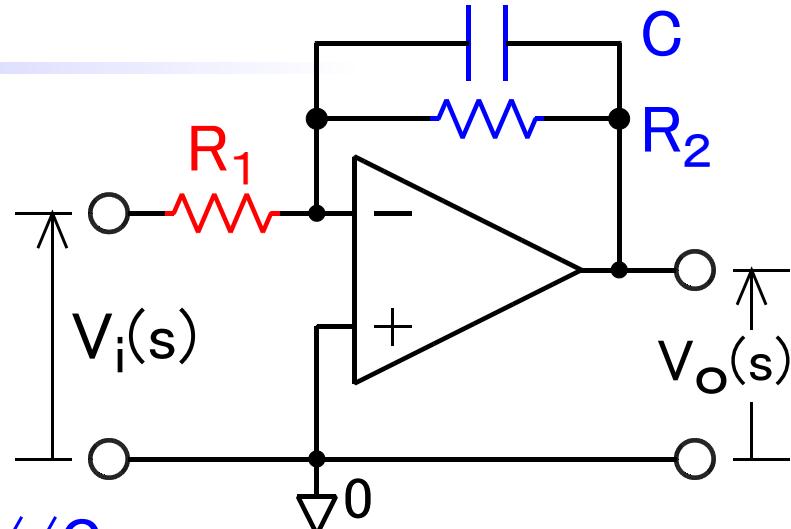

$$\bullet R_2 // C = \frac{R_2(1/j\omega C)}{R_2 + (1/j\omega C)} = \frac{R_2}{j\omega CR_2 + 1}$$

$$\bullet G(s) =$$

$$-\frac{R_2}{R_1(j\omega CR_2 + 1)} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega CR_2}$$


周波数応答：ローパスF

$$\diamond G(s) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1+j\omega CR_2}$$

反転・増幅・ローパス特性

ローパス特性部

- $\omega \rightarrow \text{小} \doteq 1 \ (1/1+0)$
- $\omega \rightarrow \text{大} \doteq 1/(j\omega CR_2)$
 $| | = 1/(\omega CR_2) \angle = -90[\text{deg}]$
- $1 = \omega CR_2 \rightarrow 1/(1+j) = (1-j)/2$
 $| | = \sqrt{2}/2 \angle = -45[\text{deg}]$
- $1 = 2\pi fCR_2, f = 1/(2\pi CR_2)$

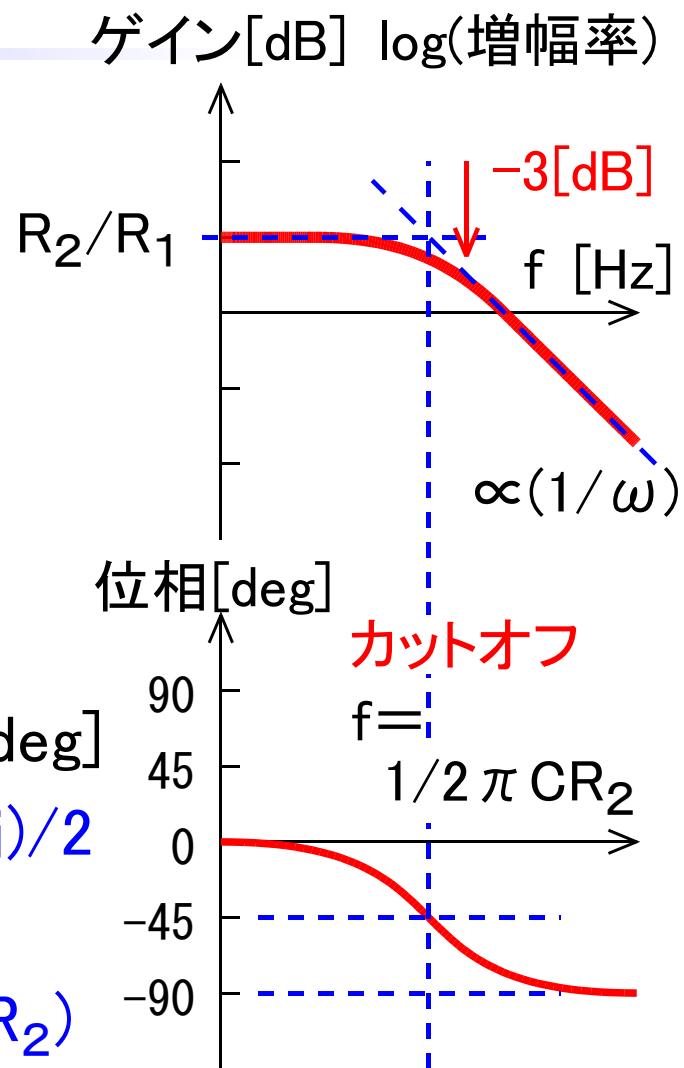

フィルタ回路の設計

○ローパスフィルタ

◇フィルタの選択


◇特性式

$$\diamond G(s) = - \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega CR_2}$$

◇カットオフ周波数: $1/(2\pi CR_2)$

◇設計計算

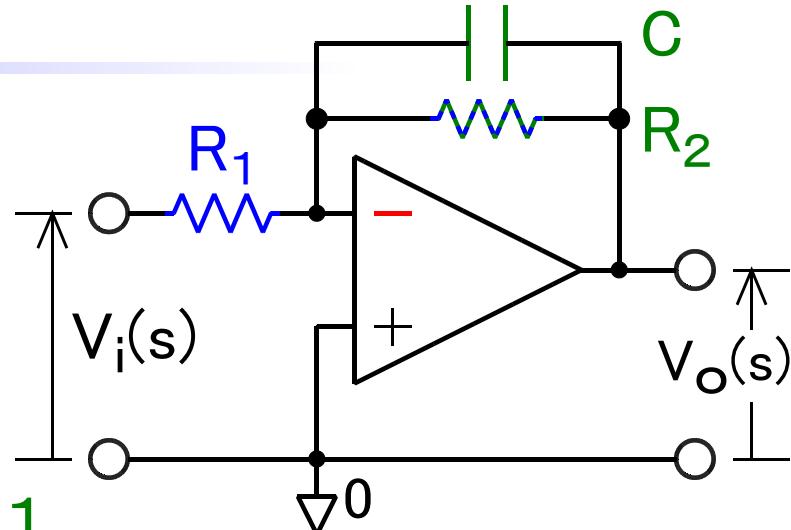- ・必要な増幅率 $\rightarrow R_2/R_1 \rightarrow R_1, R_2$ を決める
- ・カットオフ周波数 $\rightarrow C \rightarrow R$ 再調整



演習問題(各自ノートに→答え合わせ)

バンドパスフィルタ

Page8以降を参考に、

$$Z_1 = R_1 + C_1 \quad Z_2 = R_2 // C_2$$

であるバンドパスフィルタの伝達式を求めてみよ。
余裕があれば、ボード線図も作成してみよ。

演習問題(プチテスト)

○ローパスフィルタの設計

以下の条件でローパスフィルタをかねた増幅回路を設計せよ。

- ・ 増幅率 : 50倍
- ・ ローパスカットオフ 1kHz
- ・ 抵抗 R_2 の範囲は $10\text{k}\Omega \sim 100\text{k}\Omega$ とすること