

機械知能工学科  
メカトロニクス総合

第04回

MC-04/Rev 16-1.0

# 非反転増幅と差動増幅

工学部 機械知能工学科

熊谷正朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部  
ロボット開発工学研究室 **RDE**

# 今回の到達目標

## ○オペアンプによる増幅回路：その2

- ◇ 非反転増幅回路を説明できる。
  - ・ 反転しない & 入力インピーダンス高
- ◇ ボルテージフォロワを説明できる。
  - ・ 非反転の特殊形
- ◇ 差動増幅回路を説明できる。
  - ・ 差を増幅する回路
  - ・ 差動信号/差動伝送の意義
  - ・ インスツルメンテーションアンプ

# 加算回路


仮想接地のおさらい

○電圧→電流→電流の合計→電圧

◇特性

↓係数付き加算:  $ax+by+cz$ 型

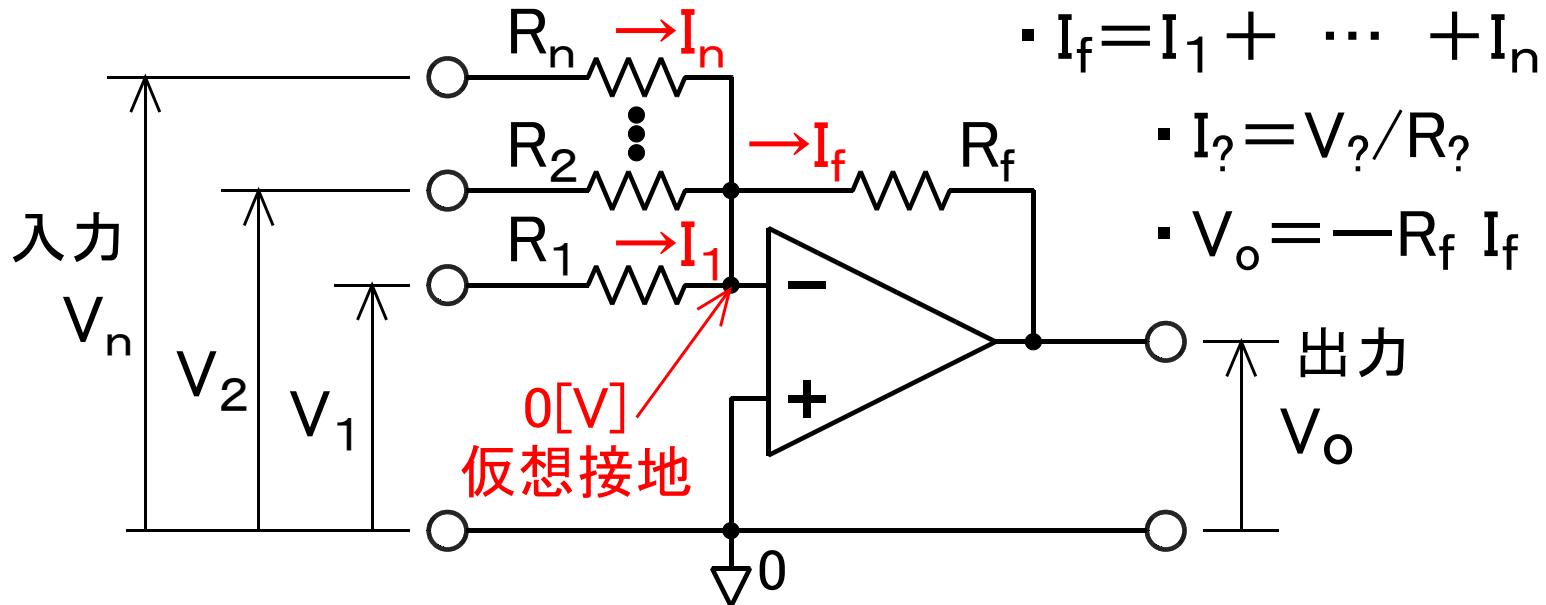
$$\cdot V_o = - \{ (R_f/R_1)V_1 + \dots + (R_f/R_n)V_n \}$$



○電流信号を電圧に変える → 光センサ等

◇特性

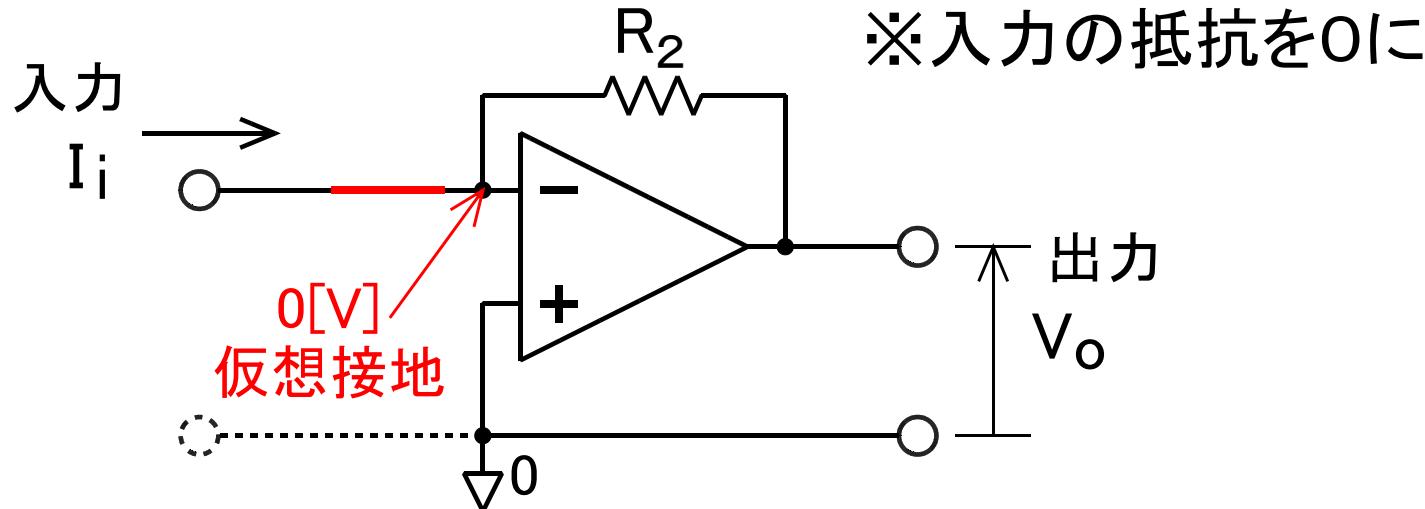- ・  $V_o = -R_2 I_i$  電流に比例した電圧
- ・ 0[V]に向かって流れ込む電流を変換




# 非反転増幅回路

○ 反転しない & 入力インピーダンス  $\approx \infty$

◇ 特性

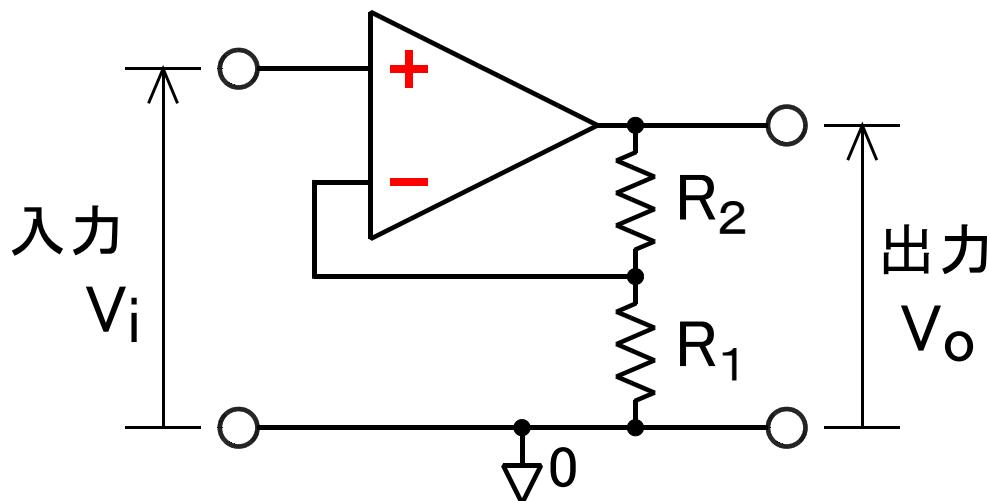- $V_o = \{1 + (R_2/R_1)\} V_i$
- 入力インピーダンス: オペアンプ入力 ( $\approx \infty$ )




※ 増幅率は正  
※ 増幅率  $\geq 1$

# 非反転増幅回路

## ○動作の原理
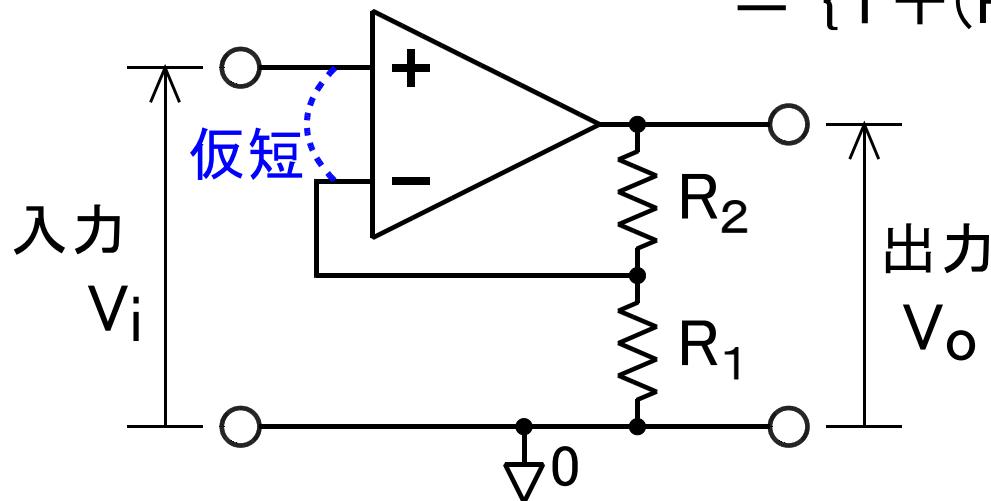
### ◇仮想短絡+分圧

- $V_i = V_- = R_1 / (R_1 + R_2) V_o$
- $V_o = \{(R_1 + R_2) / R_1\} V_i$   
 $= \{1 + (R_2 / R_1)\} V_i$



# ボルテージフォロワ (Voltage Follower)


○増幅率1、電流の増強、バッファ

◇非反転増幅で、 $R_1 = \infty$ 、 $R_2 = 0$

- $V_o = V_i \quad * = [1 + (0/\infty)] V_i$

- 入力インピーダンス: オペアンプ

- 出力インピ: 低

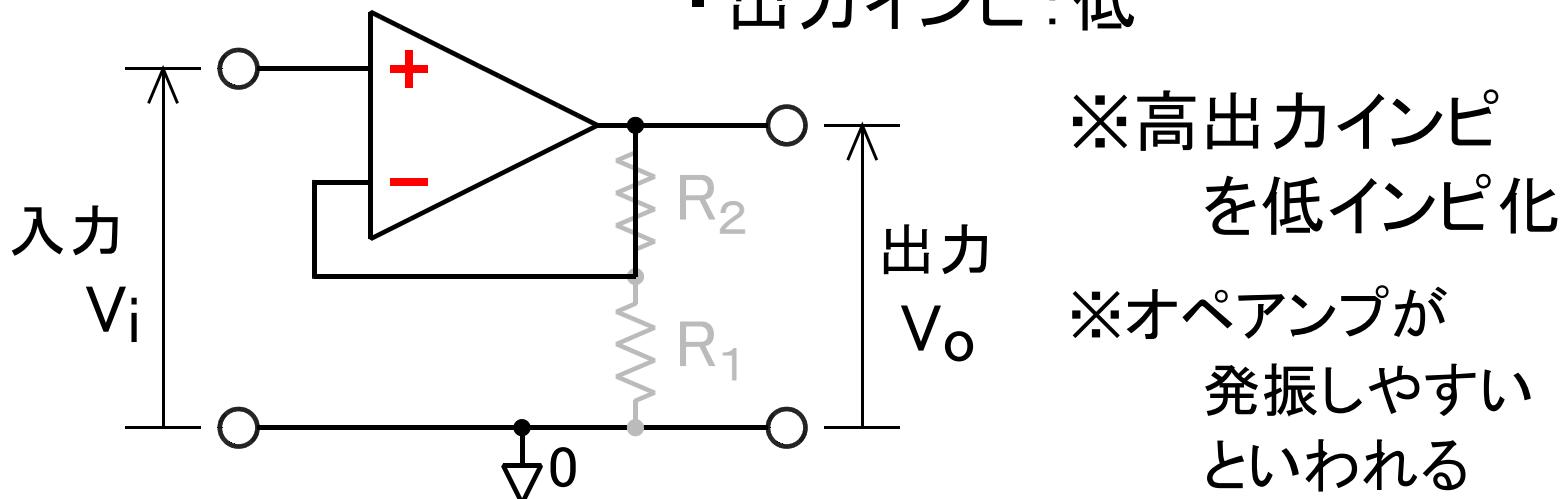

# 電圧電流変換・電流アンプ回路


似てるけど別物

## ○電圧に比例した電流を流す回路
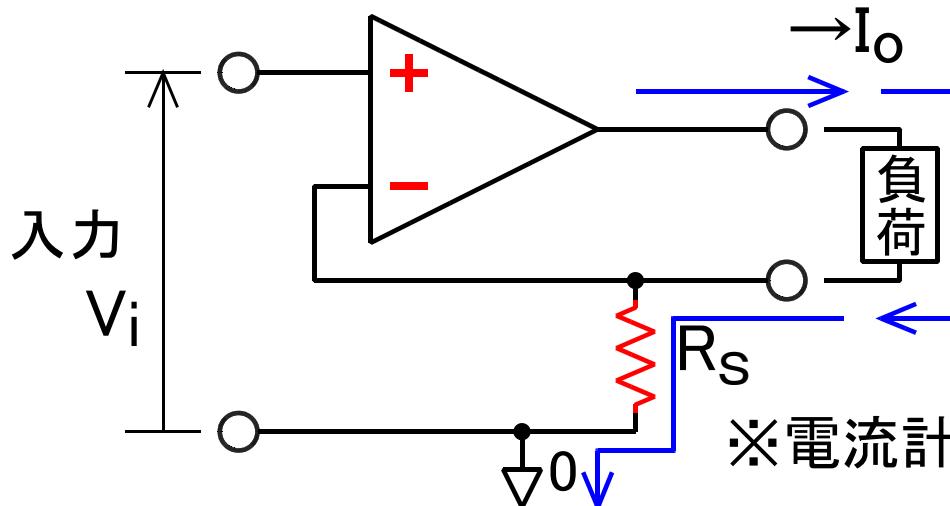
### ◇特性

モータ駆動などの基本系

- $I_o = (1/R_s) V_i$  ※仮短:  $R_s I_o = V_i$
- 負荷によっては仮想短絡成立せず



=正常動作せず

※フローティング負荷  
(電源にもGNDにも直結されず)


※電流計測抵抗(小さめ)

# 差動増幅回路

○入力電圧の差を増幅する回路

◇特性

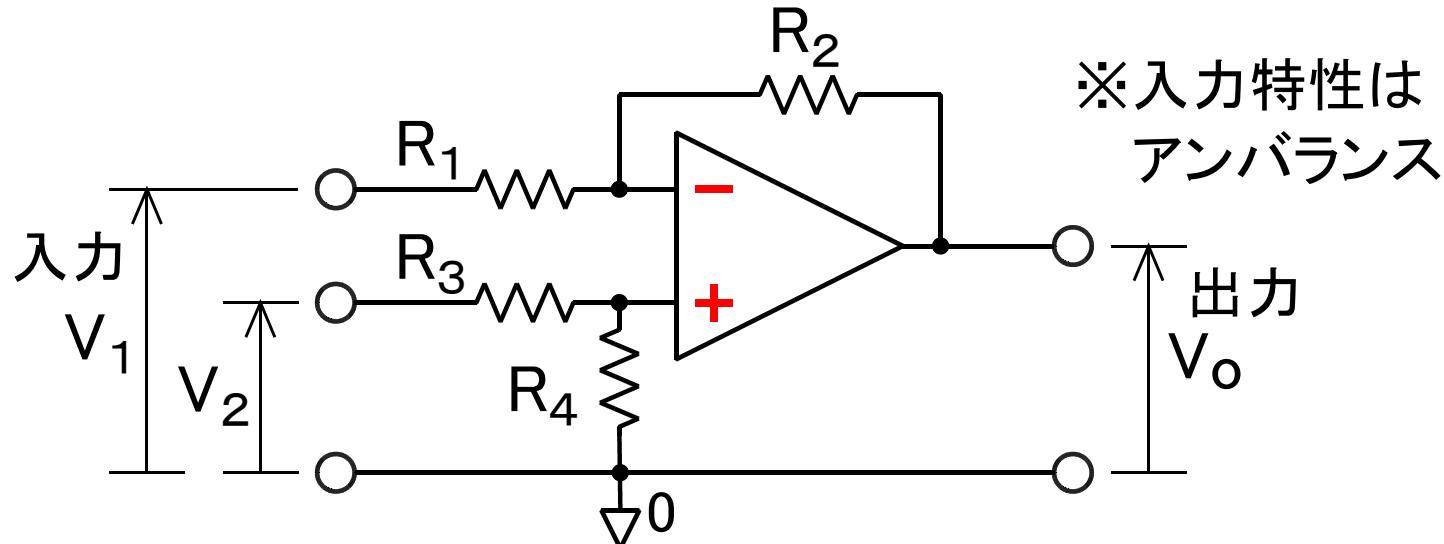- ・ $V_o = (R_2/R_1) (V_2 - V_1)$
- ・ただし、 $R_3 = R_1$ 、 $R_4 = R_2$




# 差動増幅回路
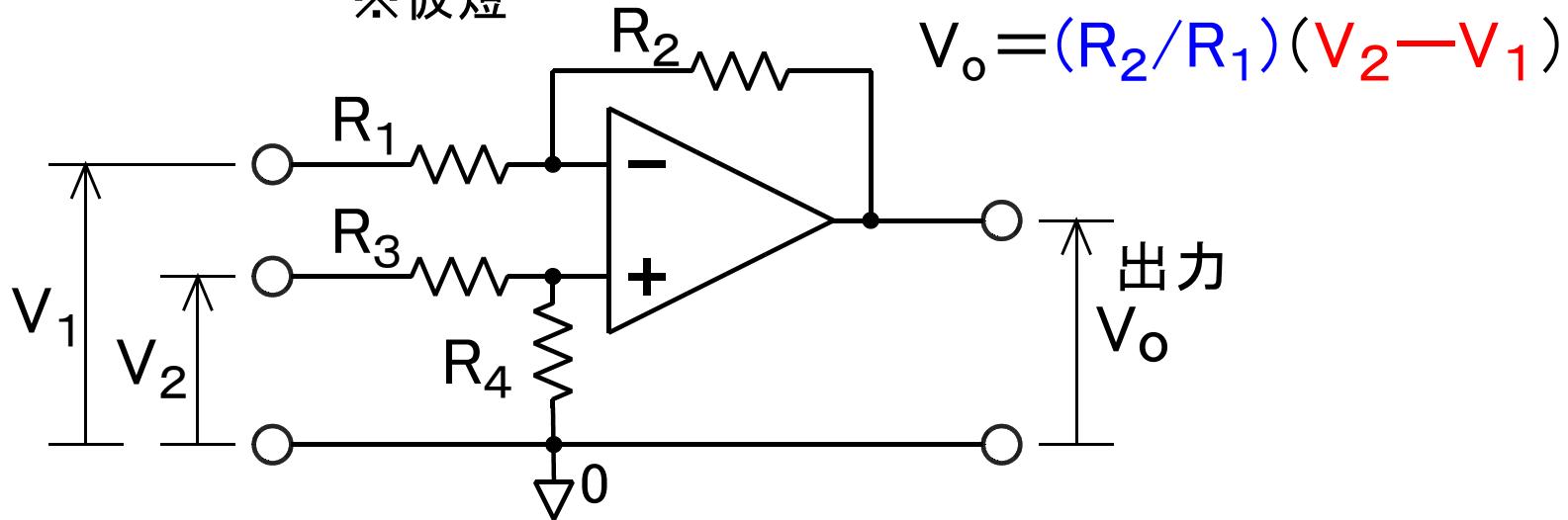
## ○動作の原理

$$\text{※} R_3 = R_1, R_4 = R_2$$

- $V_- = (R_2 V_1 + R_1 V_o) / (R_1 + R_2)$  ※前回より
- $V_+ = R_4 V_2 / (R_3 + R_4) = R_2 V_2 / (R_1 + R_2)$
- $V_- = V_+ \rightarrow R_2 V_1 + R_1 V_o = R_2 V_2 \rightarrow$  ※分圧  
※仮定




# 差動増幅回路

## ○差動増幅回路の使い道
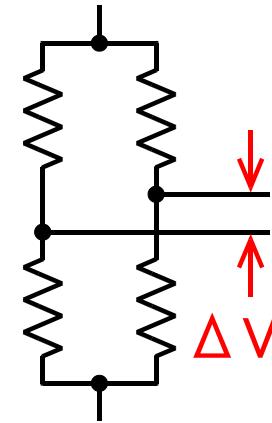
### ◇センサ信号などの処理

- ・出力が電圧差で出てくるセンサ  
例)ひずみゲージブリッジ、ホール素子
- ・二つの信号の差をとりたい 例)温度差など



### ◇差動伝送信号の受信

- ・信号を送る手段の一つ
- ・耐ノイズ性 (&電波を出さない)
- ・デジタル回路の分野でも一般的 (含メカトロ)


# 差動増幅回路

## ○差動伝送 または 平衡伝送




- ◇ 土の信号を送る → 受信時に差を取る
  - ・ノイズは同じように線に乗る → 差で消える
  - ・まき散らす電波も低減

ふつうの方法

不平衡

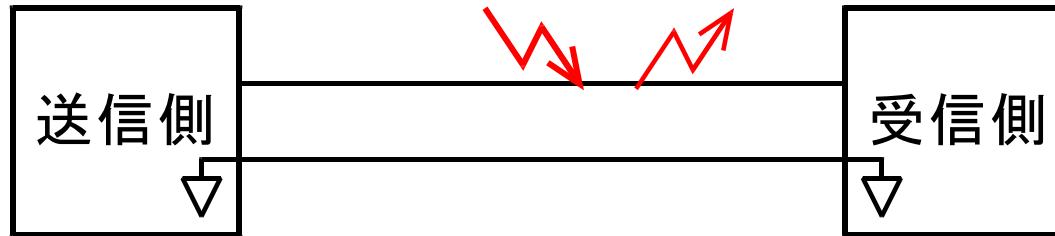


平衡

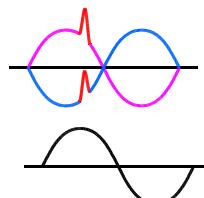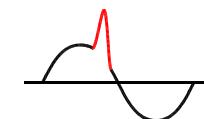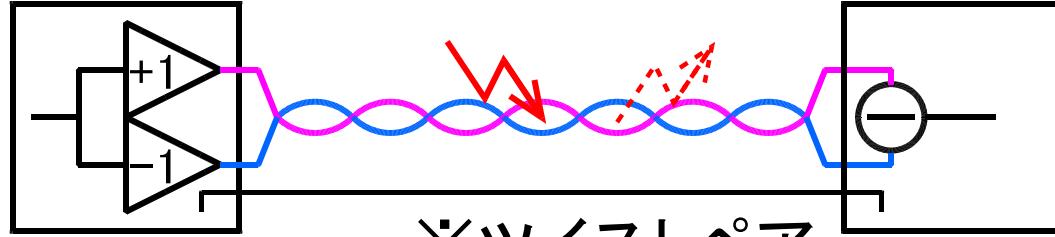

# 差動増幅回路

## ○差動伝送の実用的事例


### ◇メカトロ関連

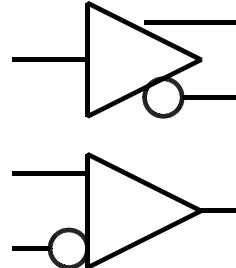

- ・センサ信号等アナログ信号を長距離に
- ・エンコーダ配線・指令信号配線  
※「ラインドライバ型」と記載、ツイストペア
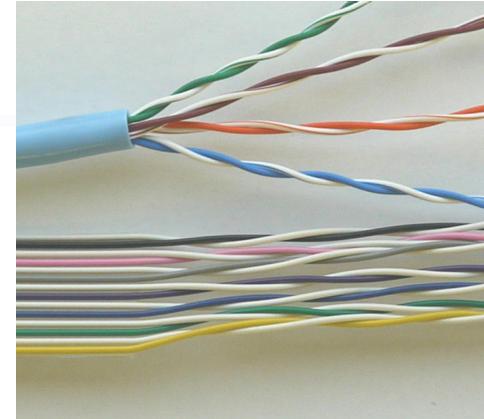
### ◇身の回りのデジタル機器

- ・ネットワークの線 (Cat5～ ツイストペア×4)
- ・USB (電源、GND、差動信号)
- ・HDMI、SATA、PCI Express、など




# インスツルメンテーションアンプ(計装アンプ)
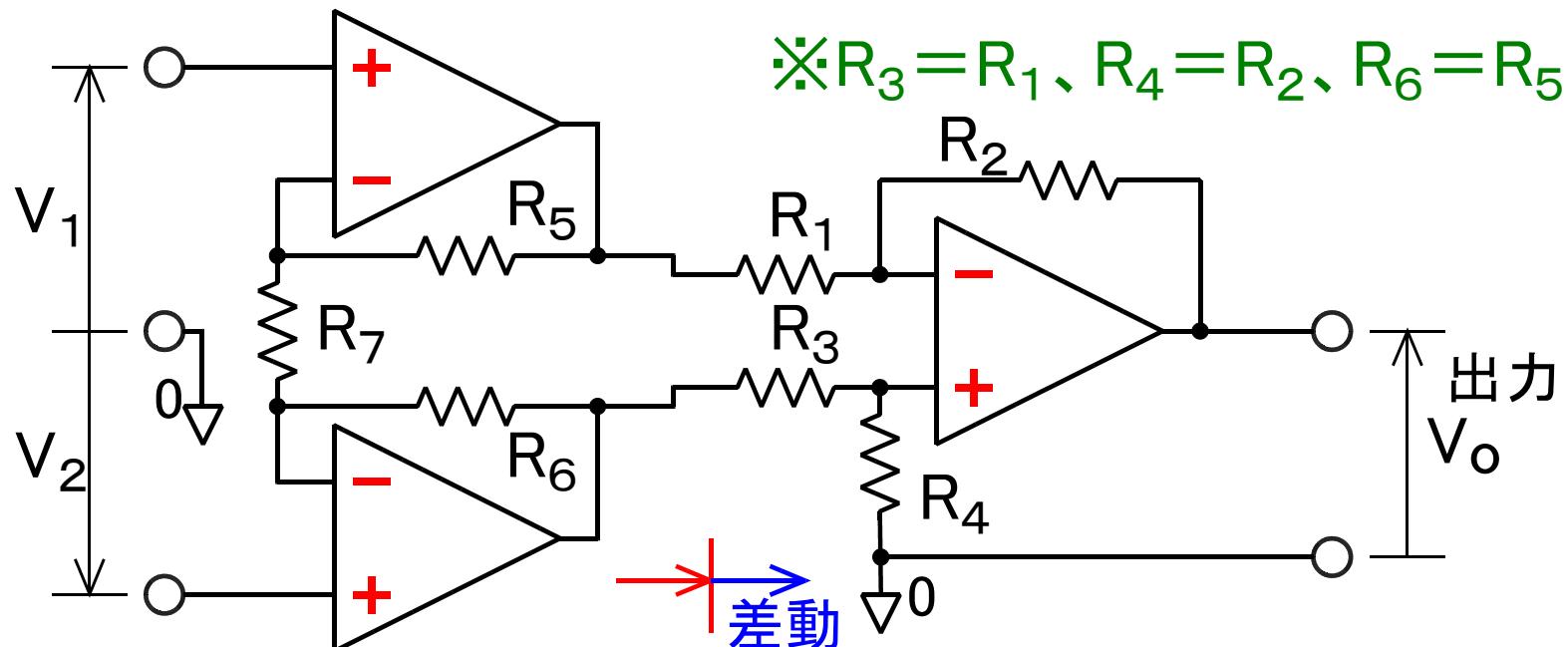
## ○差動増幅の入力特性の改善

◇入力インピ→∞、対称性、抵抗1本で増幅可変

$$\diamond V_o = \{1 + (R_5 + R_6)/R_7\} (R_2/R_1)(V_2 - V_1)$$




# インスツルメンテーションアンプ(計装アンプ)

○動作の原理 前段ブースター + 後段差動増幅

$$\cdot V_A - V_B = (R_5 + R_7 + R_6) I \quad V_1 - V_2 = R_7 I$$

$$\rightarrow V_A - V_B = (R_5 + R_7 + R_6)(1/R_7)(V_1 - V_2)$$

$$V_o = (R_2/R_1)(V_B - V_A)$$

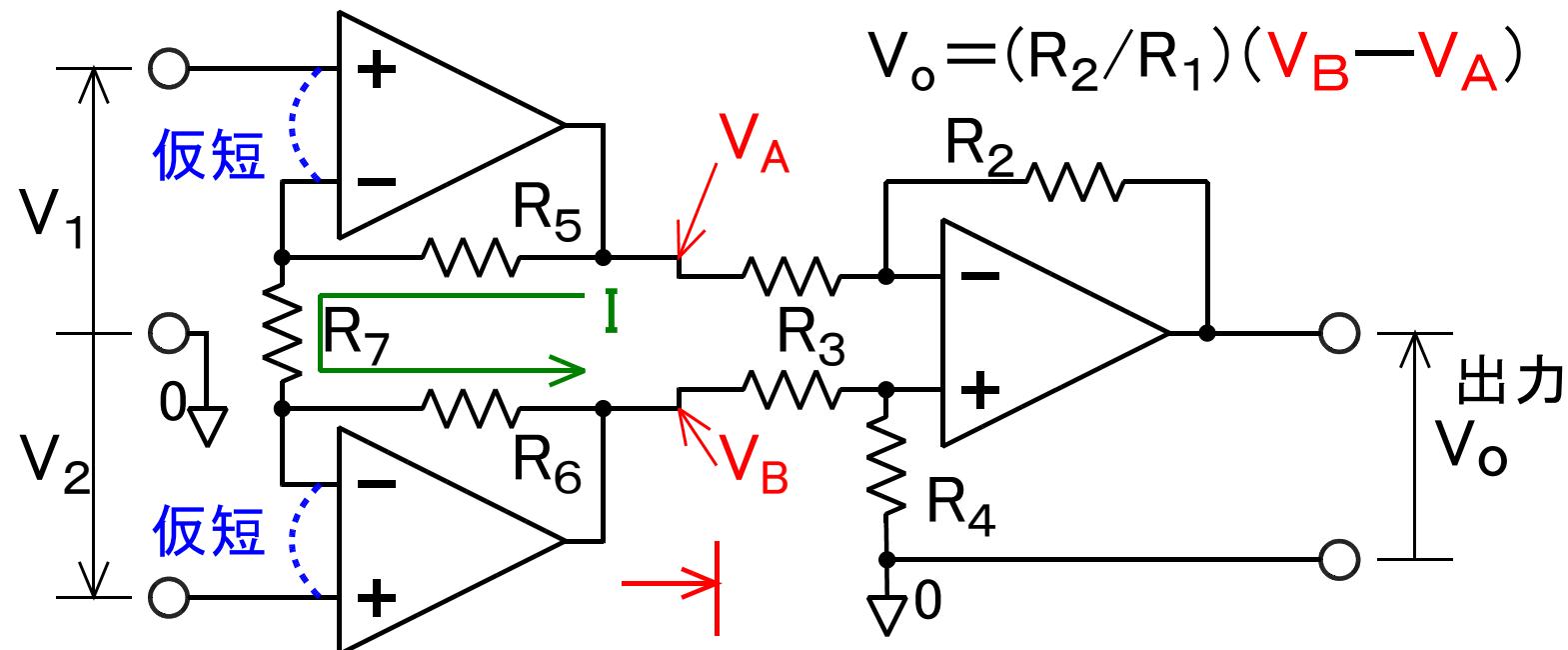


# オフセット付き反転増幅

形は差動増幅に類似  
機能は反転増幅

○单電源(片電源=プラスのみ)で動作する

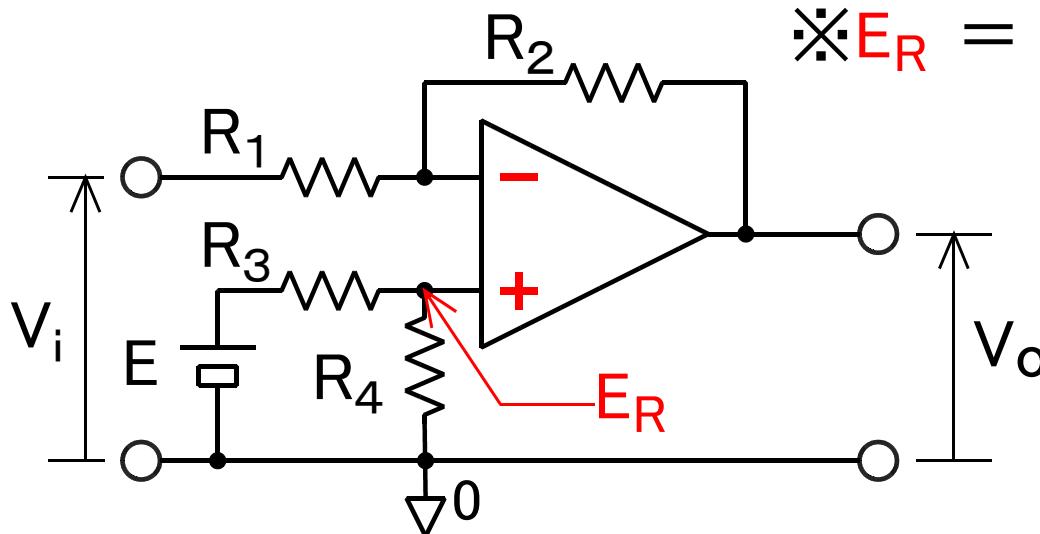- $E_R = (R_2V_i + R_1V_o) / (R_1 + R_2)$
- $R_1(V_o - E_R) = -R_2(V_i - E_R)$
- $(V_o - E_R) = -(R_2/R_1)(V_i - E_R)$



$$\times E_R = R_3 E / (R_3 + R_4)$$

