

機械知能工学科
メカトロニクス総合

第05回

MC-05/Rev 16-1.0

増幅回路の設計

工学部 機械知能工学科

熊 谷 正 朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部
ロボット開発工学研究室 **RDE**

今回の到達目標

○具体的な回路の設計(関連:工総演K03)

◇回路への要求仕様を数式に表すことができる。

- ・入力と出力の電圧レンジを合わせる設計

◇回路テンプレートを選び、抵抗値を定める

ことができる。

- ・式の形に基づく回路選び
- ・抵抗値の決定

◇目的に応じて回路図を書き換えることができる。

- ・数値の計算、部品番号 & 値の変更

ステップ0: 大まかな方針

○回路全体の特性・要請の確認

◇電源の仕様 正負両電源(±) or 片電源(+)

- ・電圧範囲→信号の範囲、回路構成

◇後段の仕様

- ・増幅の極性の必然性(正、負、どちらでも可)

制約無ければ、「どちらでも」→反転系使用

- ・なにを繋ぐか(主にアナログデジタル変換)

◇おおざっぱな増幅率→段数 (上に関連)

※目安 ・オペアンプ1段で限度100倍 (計装は1万)

ステップ1：仕様の数式化

○入力電圧範囲→出力電圧範囲

◇入力側仕様：センサ出力など

◇出力側仕様：AD変換入力


◇変換式（増幅の場合）

$$V_o = a(V_i - b) \text{型}$$

にする（ a, b は正負有り）

◇他の回路も増幅の有無は
明確にしておく。

※増幅もできる場合が多い

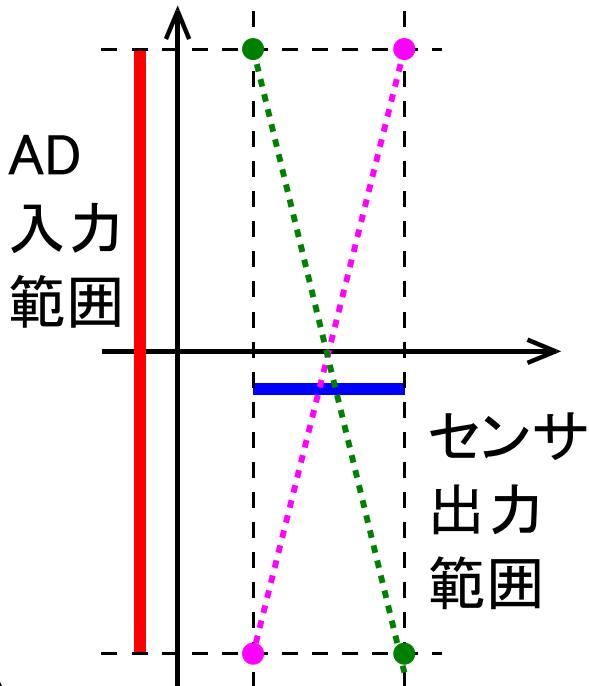

ステップ2: 回路の選択

○どの回路を用いるか

◇ 目的が明確な場合 (例: 加算、電流入力)

- ・目的の機能の回路を選ぶ

◇ 目的が「増幅」の場合 $V_o = a(V_i - b)$

- ・ $b=0$ の場合 ($V_o = aV_i$)

- ・特別の指定なければ反転増幅

- ・入力インピ、1段で正の場合 → 非反転

- ・ $b \neq 0$ の場合



- ・差動増幅、加算、オフセット付き反転

ステップ2：回路の選択

○オフセットのある増幅 $V_o = a(V_i - b)$

◇差動増幅を使う場合 $V_o = (R_2/R_1)(V_2 - V_1)$

- $(R_2/R_1) = |a|$ 、一方の入力に V_i 、他方に b
- b は専用の電圧源 or 分圧 + Vフォロワ

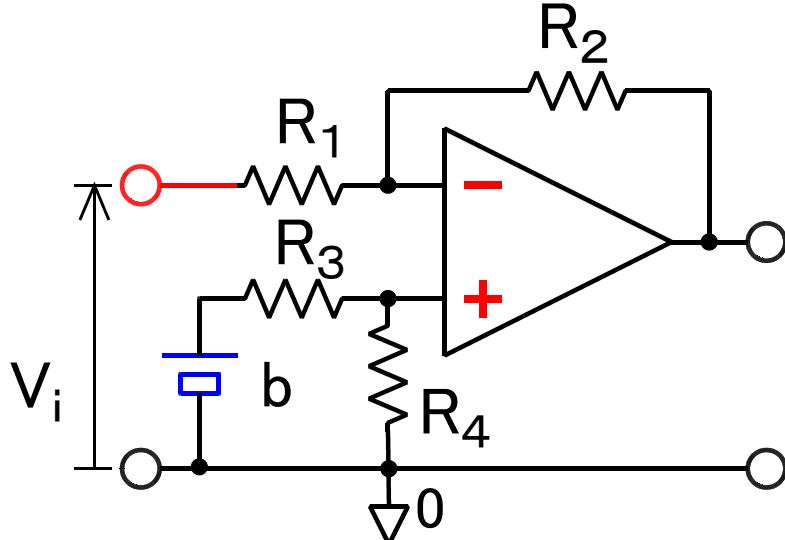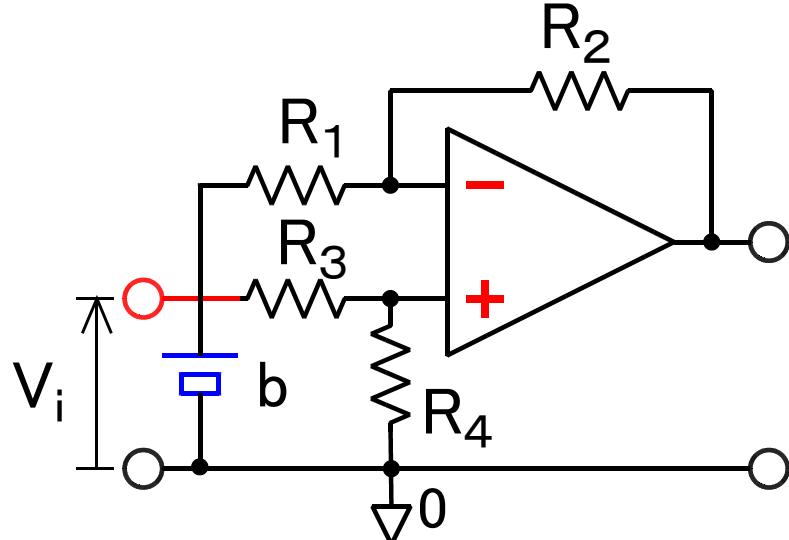

ステップ2：回路の選択


○オフセットのある増幅 $V_o = a(V_i - b)$

◇オフセット付き反転増幅

- そもそも片電源で増幅の基準が指定電圧
- V_+ を適宜計算して与える（電源の分圧で可）

◇加算回路

- ちょっと調整するのには便利

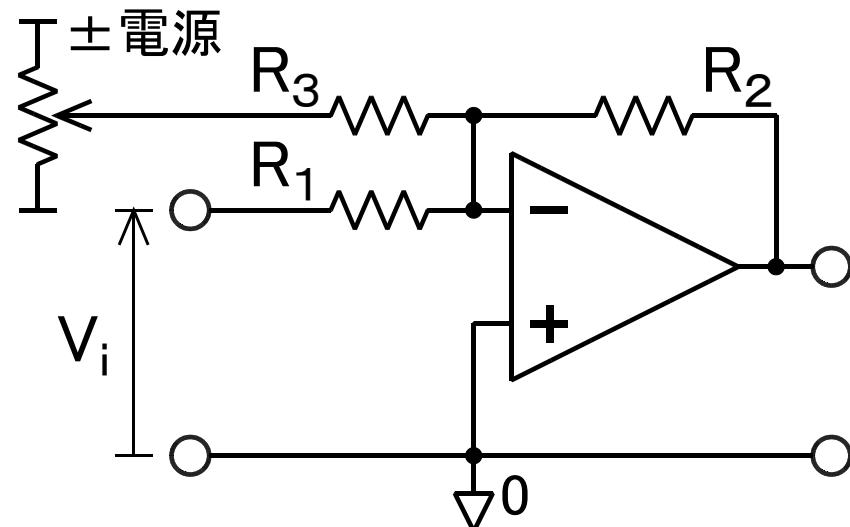

ステップ3：抵抗の決定

○増幅率を決める抵抗比 + 抵抗の値

◇増幅回路の増幅率は抵抗【比】で決まる
= 回路の増幅率を定めると比は決まる

◇具体的な抵抗値の決定 ↓出力と一の間

- ・目安：フィードバック位置の抵抗が
10[kΩ]～100[kΩ]になるように
- ・根拠：電流が流れすぎず、少なすぎず
- ・現実的には市販の抵抗値：“E24系列”
→ 作れる増幅率に制限（あまり気にせず）

ステップ4：回路の書き換え


○テンプレ→設計図の一部分

◇全ての部品に固有の番号

- ・R1は図内に1個だけ
- ・オペアンプにもU1、OP1等つける

◇部品の値をそばに明記する


- ・図だけを見て値が分かるように

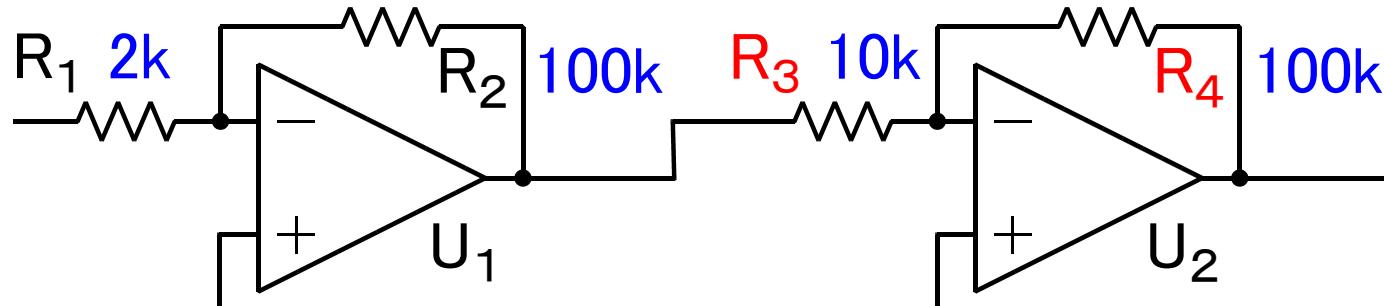


設計例

○モータの電流の計測

- ◇モータの配線に抵抗→電圧→電圧を増幅
 - ・2点の差→差動増幅を使用

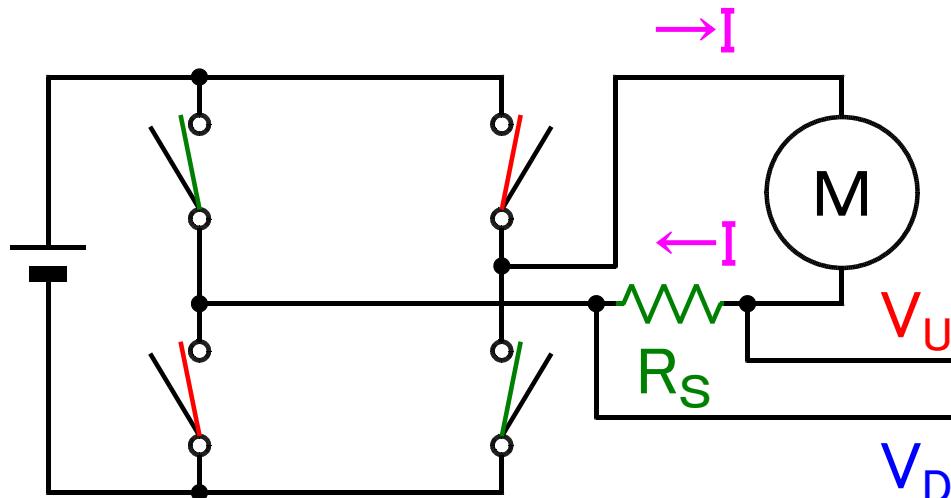

電流に比例して
電圧 V_U 、 V_D に
差が生じる
→ 差動増幅

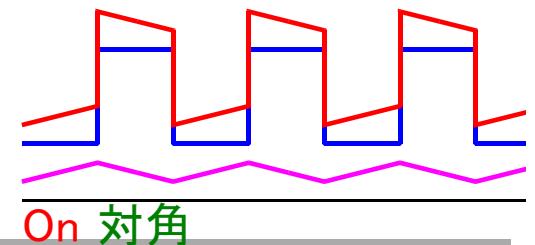

設計例：モータの電流の計測

○回路の定数決定

◇ステップ0：電流測定抵抗 R_S

- ・大きすぎるとロス、小さすぎると要高増幅
- ・ $\pm 1[A]$ の測定 → $\pm 100[mV]$ (例)
とする場合、 $R_S = 0.1[\Omega]$


◇ステップ0, 1, 3：回路の増幅率

- ・ $\pm 5[V]$ まで大きくする場合、増幅率は50倍
 $V_o = 50 (V_U - V_D)$
- ・差動増幅、抵抗比(R_2/R_1) = 50 → 100k/2k

設計例：モータの電流の計測

○回路図の完成

◇図の接続、値の書き込みなど

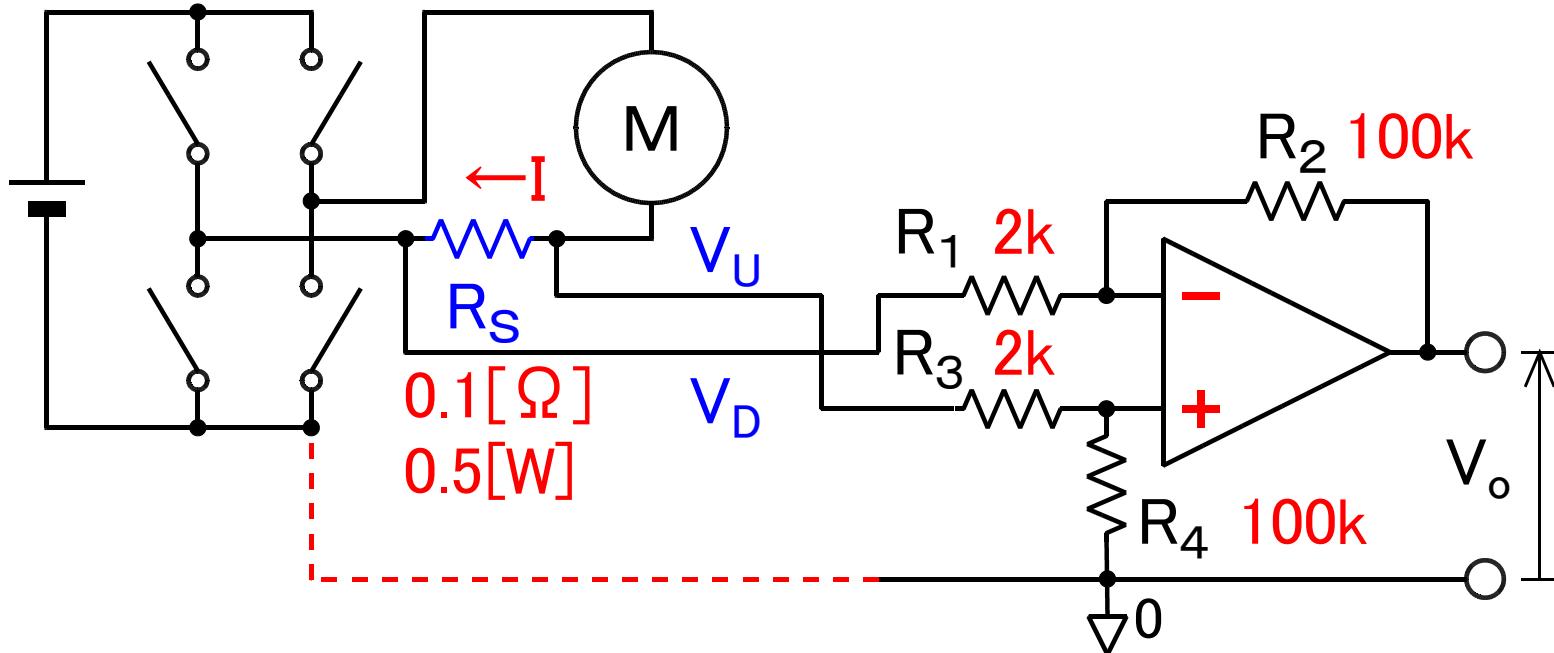

設計例：モータの電流の計測

○この回路を実際に作るときの課題点

◇パワー系と直結したアナログ系

- ・スイッチングノイズの影響を受けやすい。
- ・オペアンプの入力許容範囲より大きな電圧のモータには使えない。
- ・PWMのオンオフに伴う電流の増減の波(リップル)が見えてしまい、平均的な電流をとりにくい。
- ・駆動系は单電源なのに、計測結果が正負。



ステップEx: 増幅回路のローパスフィルタ化

○ノイズ除去機能の付加

◇ 反転増幅の抵抗にコンデンサを並列

→ ローパスフィルタになる → 高域ノイズ低減



- ・周波数 $1/2 \pi R_2 C$ が減衰の境界(カットオフ)

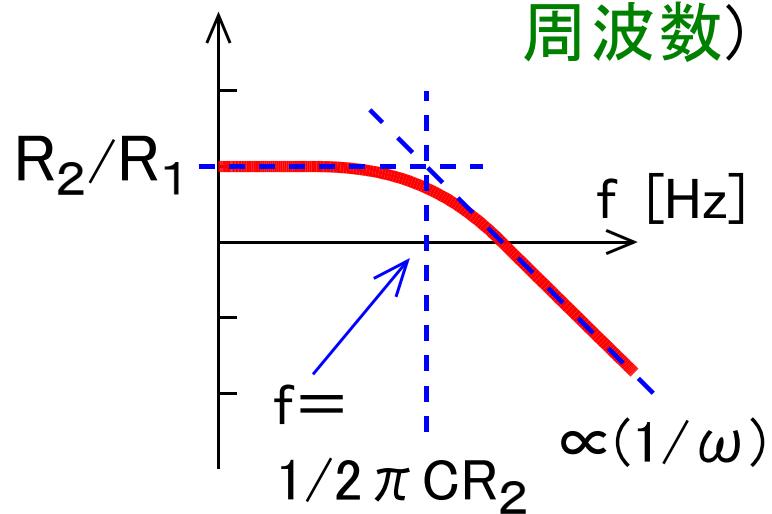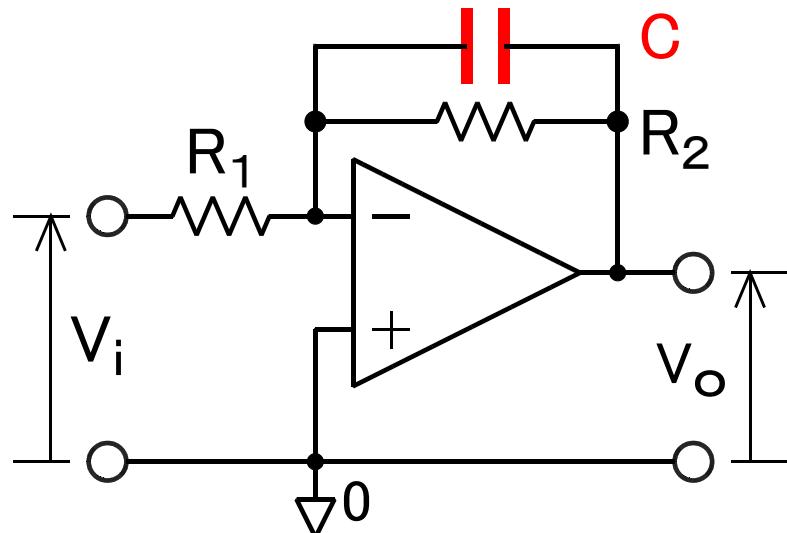

設計例：モータの電流の計測

○最終的な回路

◇小型ロボット用モータの
電流計測回路

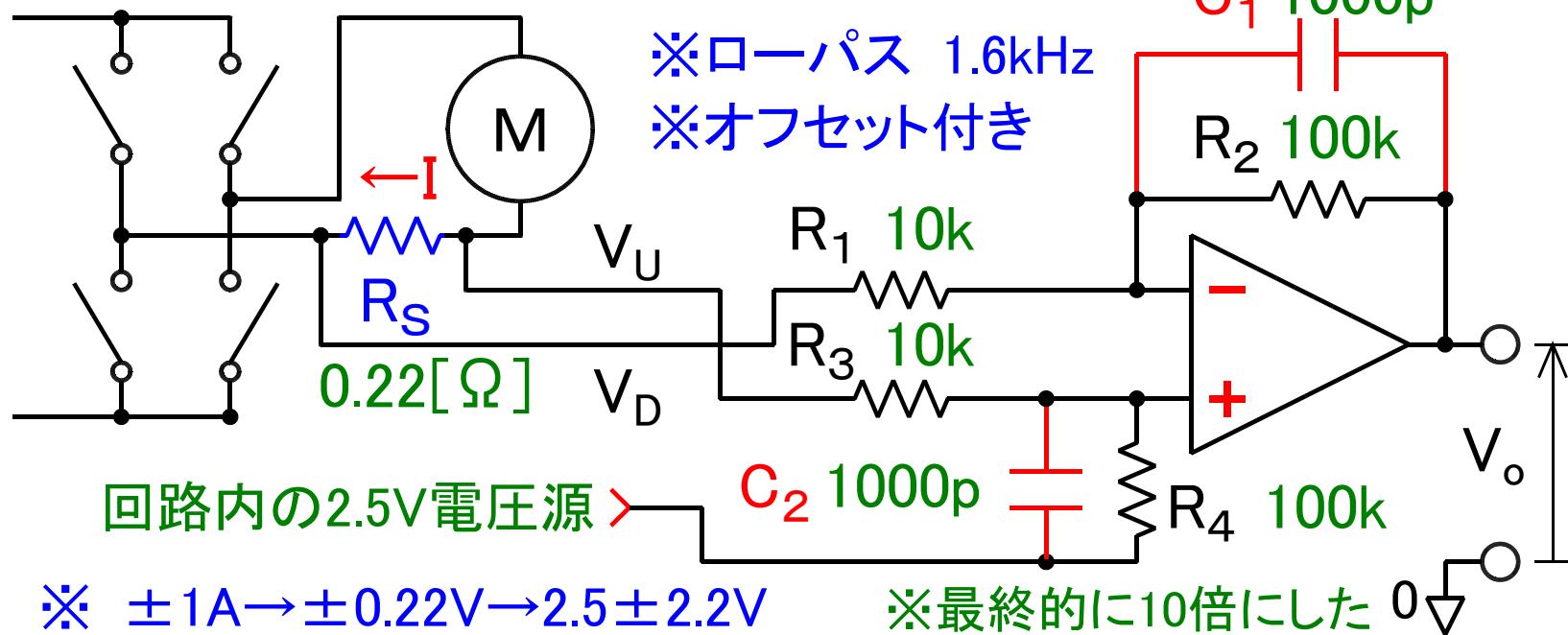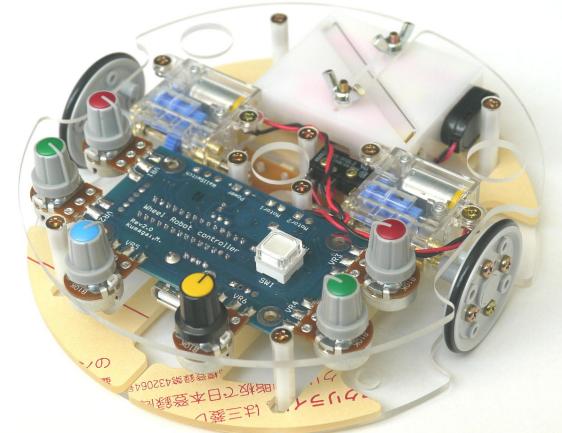

本日のプチテスト

○増幅回路の設計

- ◇センサの出力: $V_i = 2 \pm 1 [V]$ (1~3V)
- ◇受けるAD変換器の入力: $V_o = \pm 5 [V]$ (-5~5)
- ◇の間の変換をする回路を設計せよ。

◇手順

1: $V_o = a(V_i - b)$ の形の式で表せ。

2: それを実現する回路を検討し、
数値を含めて回路図として示せ。