

仙台市/仙台市産業振興事業団
ロボット博士の基礎からのメカトロニクスセミナー
第3回

C03/Rev 1.0

デジタルの基礎

仙台市地域連携フェロー

熊谷正朗

kumagai@tjcc.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部
ロボット開発工学研究室 **RDE**

今回の目的

○ デジタルの基礎

- テーマ1: デジタルの理論と2進数
 - ・演算/処理の基礎ルール
- テーマ2: デジタルの電気信号
 - ・表現方法と実現方法
- テーマ3: デジタル回路の実際
 - ・ロジック回路
 - ・組み合わせ回路と順序回路
 - ・コンピュータのしくみ

イントロダクション

○ デジタルとアナログ

アナログ

- ・連続的な値 (1と1.00……01は異なる)。
- ・世の中のほぼ全ての現象はアナログ。

デジタル

- ・いくつかの**明確に区別できる値**に限定:
「0か1か」 (※0/1限定ではない)
- ・中間を無視することで
曖昧さの排除 / 強さ

イントロダクション

○ なぜデジタルか？

信号の劣化が起きにくい

～ 電気信号にはノイズがつきもの

アナログ: 元の信号に少しでも変動が出ると、それが表している「値」の誤差になってしまう。

デジタル: 信号を受けるとき「大きい」「小さい」などで解釈するため、そこそこの変動まで耐えられる。


回路素子が単純

アナログ: 「比例関係」に非常に気を使う

デジタル: とにかく振り切れれば良い


イントロダクション

○ なぜデジタルか？

 

アナログでは少しの電圧変化も値の変化として残る。

デジタルでは閾値(しきい値, 中間の基準)を超えなければ、値が変わらない。

 

アナログは「きっちり」倍率の決まった回路が必須。

デジタルは閾値からの差を、「倍率問わず」に、とにかく拡大するだけ。

イントロダクション

○ デジタルの弱点

一本の信号線で同時に表せる情報が少ない

アナログ: 現実的には千~十万段階くらい
(回路の作り方に大きく依存)

デジタル: 一般に2段階
(数段階にする方法もある)

→ 情報を多くしようとすると

- 1: 線の本数を多くする (平行に並ぶ多数の線)
- 2: 1本の線で高速に切り替えて順に送る (シリアル)

デジタルの理論と2進数

○ 基礎理論: ブール代数

- ・「かつ」「もしくは」「ではない」
- ・真理値表 と ド・モルガンの定理
- ・補助演算子

○ 2進数: 数を表すルール

- ・データ表現の基本的発想
- ・2進数
- ・2進数の演算

基本理論: ブール代数

○ 2値の理論

状態を2種類のみに限定

- ・Yes と No のみ、「中くらい」を無視。
- ・真/偽、T(true)/F(false)、1/0 (、H/L)

基本の演算を3種類のみに限定

- ・論理積 AND 「かつ」 [なし][・][×]
- ・論理和 OR 「もしくは」 [+]
- ・否定 NOT 「ではない」 [上に横線][/]]

基本理論:ブール代数

○ 演算のルール

論理積 A AND B 、 $A \cdot B$ 、 AB

「 $A=1$ 【かつ】 $B=1$ なら $A \cdot B$ は1」

$A=0$, $B=0$ なら $A \cdot B$ は 0

$A=0$, $B=1$ なら $A \cdot B$ は 0

$A=1$, $B=0$ なら $A \cdot B$ は 0

$A=1$, $B=1$ なら $A \cdot B$ は 1

※両方 1 なら 結果が 1

基本理論:ブール代数

○ 演算のルール

論理和 A OR B 、 $A+B$

「 $A=1$ 【もしくは】 $B=1$ なら $A+B$ は1」

$A=0$, $B=0$ なら $A+B$ は 0

$A=0$, $B=1$ なら $A+B$ は 1

$A=1$, $B=0$ なら $A+B$ は 1

$A=1$, $B=1$ なら $A+B$ は 1

※どちらか 1 なら 結果が 1

基本理論:ブール代数

○ 演算のルール

否定 NOT A 、 \bar{A} 、 $/A$

「 $A=1$ 【でなければ】 \bar{A} は1」

$A=0$ なら \bar{A} は1

$A=1$ なら \bar{A} は0

※0と1が逆になる

基本理論:真理値表

○ 表による演算結果の表現

A	B	$A \cdot B$	$A+B$	\bar{A}	\bar{B}
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

・入力の全ての組み合わせに対する、演算結果を表示する表。

・入力が n 本あると $2 \times 2 \cdots 2$ (n 回) = 2^n 行。

・「状態問わず」で「X」を書くこともある。

基本理論:ド・モルガンの法則

○ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

※[AとB]のANDのあとでNOT

※[AとB]のORのあとでNOT

A	B	\overline{A}	\overline{B}	A·B	A+B	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	$\overline{A + B}$	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1	1	0	0	1	1		
0	1	1	0	0	1	1	0		
1	0	0	1	0	1	1	0		
1	1	0	0	1	1	0	0		

やってみましょう

- ・真理値表で同じ結果→機能的に等しい
- ・「今日は[晴れ]で[暑い]」ではないのは「今日は[晴れではない]」もしくは「今日は[暑くない]」

基本理論:補助演算子

○ AND, OR, NOT 以外の演算

A	B	A NAND B	A NOR B	A XOR B	A XNOR B
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

- ・回路で良くつかわれる演算の定義
- ※全て、AND, OR, NOT の組み合わせ
- ・ NAND=Not-AND, NOR=Not-OR (なんど、のあ)
- XOR=eXclusiveOR/排他的論理和, XNOR=Not-XOR
- XOR: 異なると1, XNOR: 一致すると1

2進数:データ表現の基本的発想


○ 0/1だけで様々な情報を表す

0/1を束にする

- ・一つの[0か1]では2種類の情報しか表せない。
- ・二つの[0か1]では4種類=2×2の表現ができる。
- ・
- ・N個の[0か1]で、2のN乗 種類 になる。
2のN乗 = $2^N = 2 \times 2 \times \dots$ (全部でN個) $\times 2$

2進数:データ表現の基本的発想

○ 0と1の組み合わせ 1,2,4,8個の場合

 

2進数: データ表現の基本的発想

○ 0/1だけで様々な情報を表す

- ・N個(Nビット)の[0か1]で、2のN乗 種類
 $2^N = 2 \times 2 \times \dots$ (全部でN個) $\times 2$

この「種類」を使い方に応じて割り当てる

- ・数値 (整数、正負、小数(固定、浮動))
- ・文字
- ・状態 (例:OFF/起動中/待機中/動作中)

※ただし、文字、状態などは 0/1 ⇔ 整数 ⇔ 文字 など
 と、一度整数を介すことが一般的

2進数: データ表現の基本的発想

○ 数値の表現: 2進数

ルール: 普通の数(十進数)と同じように考える

十: 0,1,2, ..., 8,9, 10,11, ..., 98,99, 100,101, ...

二: 0,1, 10,11, 100,101, ..., 111, 1000, ...

「2」が出そうになったら、もう上の桁

→N桁で $0 \sim 2^N - 1$ を表せる

0	0
0	1
1	0
1	1

そのまま使う →

2進数: データ表現の基本的発想

○ 数値の表現: 2進数、正負、16進数

2進	正	±	16	2進	正	±	16
0000	0	0	0	1000	8	-8	8
0001	1	1	1	1001	9	-7	9
0010	2	2	2	1010	10	-6	A
0011	3	3	3	1011	11	-5	B
0100	4	4	4	1100	12	-4	C
0101	5	5	5	1101	13	-3	D
0110	6	6	6	1110	14	-2	E
0111	7	7	7	1111	15	-1	F

2進数で[abcd] → 10進数: $a \times 8 + b \times 4 + c \times 2 + d$
 $= a \times 2^3 + b \times 2^2 + c \times 2^1 + d \times 2^0$

2進数: データ表現の基本的発想

○ 数値の表現: 2進数、正負、16進数

2進	正	±	16	2進	正	±	16
00000000	0	0	00	10000000	128	-128	80
00000001	1	1	01	10000001	129	-127	81
00000010	2	2	02	10000010	130	-126	82
:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:
01111101	125	125	7D	11111101	253	-3	FD
01111110	126	126	7E	11111110	254	-2	FE
01111111	127	127	7F	11111111	255	-1	FF

最上位 = 左端が正負 ↑ ↑ -256 ↑
 負の数のほうが1個多い ↑

2進数：こういうときに必須

○ コンピュータ周りは2進数

純ソフトウェア系

- ・8bit, 16bit, 32bit で表せる数値の限界
- ・複数の情報をまとめる (例8bit←aabbcccd)
- ・コンピュータの気持ちでプログラミング

組込ソフトウェア系

- ・数値=2進数→信号の入出力
- ・ビットごとの処理

※16進数は2進数の代わりに多用される

2進数：演算：四則演算

※参考: page19

○ 加算 (減算)

$$\begin{array}{r}
 0+0=0 \\
 0+1=1 \\
 1+0=1 \\
 1+1=10
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0110 \\
 + 1101 \\
 \hline
 10011
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 6 \\
 + 13 \\
 \hline
 19
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 6 \\
 + -3 \\
 \hline
 3
 \end{array}$$

- ・十進数の加算と、[0,1のみ]以外は同じ。
 - ・「繰り上がり」が発生しやすい。
 - ・解釈によっては正負の加算(引き算)も可。
- ※論理和(OR)の+と混同に注意。
 ※一番上にあふれた繰り上がりの扱いは要注意。

2進数：演算：四則演算

○ 乗算 ~ 「1×1=1」

$$\begin{array}{r}
 3 \times 5 = 15 \\
 6 \times 7 = 42
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0 \times 0 = 0 \\
 0 \times 1 = 0 \\
 1 \times 0 = 0 \\
 1 \times 1 = 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0011 \\
 \times 0101 \\
 \hline
 0011 \\
 0000 \\
 \hline
 0001111
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0110 \\
 \times 0111 \\
 \hline
 0110 \\
 0110 \\
 0000 \\
 \hline
 0101010
 \end{array}$$

- ・乗算そのものの手間は少ない。(0か1か)
- ・桁ごとの乗算のあとの、加算が面倒。

※負の乗算では符号の処理は別途行う

2進数：演算：四則演算

○ 除算 ~ 引き算だけできればいい

$$\begin{array}{r}
 0110 \\
 11 \overline{) 10011} \\
 \underline{00} \\
 100 \\
 \underline{11} \\
 11 \\
 \underline{01} \\
 00 \\
 \hline
 \text{あまり} \dots 1
 \end{array}$$

- ・商を立てる判定は「ただの大小チェック」。
- ＝小学生の悩みが不要
- ・繰り返しの引き算。

※似た計算方法を使って平方根も簡単に求まる

2進数：演算：補助

○ $\times(-1)$, シフト演算

負の数（演算で、減算で）

・「 $\times(-1)$ 」 = 「全部NOTして +1する」

例 0101 (5) \rightarrow 1010 (-6) \rightarrow 1011 (-5)
全NOT +1

シフト演算（左右にずらす $\times 2^n$ 、 $\div 2^n$ ）

・左シフト 0011 (3) \rightarrow 0110 (6) $\times 2$

・右シフト 1000 (8) \rightarrow 0100 (4) $\div 2$

※ 一般に0を導入 例外:左端 1000(-8) \rightarrow 1110(-2)

※ 消える桁がある 例: 1011(11) \rightarrow 10(2) (11 \div 4 = 2余3)

今回の目的

○ デジタルの基礎

テーマ1: デジタルの理論と2進数

・演算/処理の基礎ルール

テーマ2: デジタルの電気信号

・表現方法と実現方法

テーマ3: デジタル回路の実際

・ロジック回路


・組み合わせ回路と順序回路

・コンピュータのしくみ


デジタルの電気信号

○ デジタルの回路における表現

一般的なデジタル信号

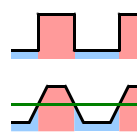
 ・1本の線で一つのデジタル値を表す。
(a) 電圧の高低 (低=0, 高=1, または逆)
(b) 電流の有無/大小 (有, 大=1など)

差動デジタル信号 (高速通信向き)

 ・2本の信号線を対で使い, 相対的な電圧の高低(A>BとA<B)で一つの値。
・耐ノイズ性が高い (詳しくは次回)

デジタル回路の実現

○ スイッチによる実現

 

スイッチの並列つなぎ


\rightarrow どちらかONなら電気が流れる = OR

スイッチの直列つなぎ


\rightarrow ともにONなら電気が流れる = AND

デジタル回路の実現

○ リレーによる実現

 

リレー:
電磁石でON/OFF, 切替

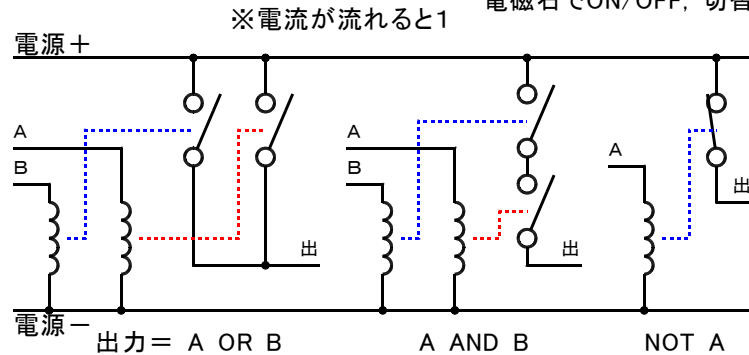

デジタル回路の実現


○ MOSTランジスタで実現

CMOS型回路

MOSTランジスタ

P:入力電圧低→ON

N:入力電圧高→ON

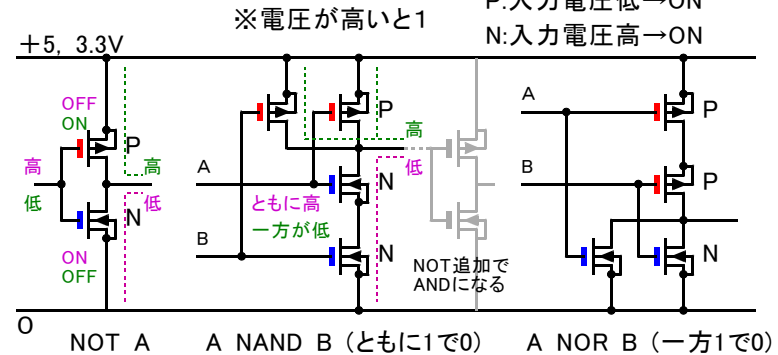

デジタル回路の実現

○ ブール代数が実現できればOK

AND OR NOT があればいい

演算回路の実現

昔> 真空管, リレー →

トランジスタ →

DTL, TTL (ダイオード&トランジスタ)→

CMOS (相補型 MOS FET) <今

より速く、より小さく、より省電力

今回の目的

○ デジタルの基礎

テーマ1: デジタルの理論と2進数

・演算/処理の基礎ルール

テーマ2: デジタルの電気信号

・表現方法と実現方法

テーマ3: デジタル回路の実際

・ロジック回路

・組み合わせ回路と順序回路


・コンピュータのしくみ

デジタル回路の実際

○ ロジックゲート

論理を実体化する回路素子

A B	NOT	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0 0		0	0	1	1	0	1
0 1	1	0	1	1	0	1	0
1 0		0	1	1	0	1	0
1 1	0	1	1	0	0	0	1

 


※JISでは新しい記号が制定されているが、これらが現役

デジタル回路の実際

○ ロジックゲート（多入力、入力否定）

A B C	AND	OR	NAND	NOR	A B	$\bar{A} \bar{B}$	$\bar{A} \cdot B$	$A + \bar{B}$
0 0 0	0	0	1	1	0 0	1 1	1	1
0 0 1	0	1	1	0	0 1	1 0	0	0
0 1 0	0	1	1	0	1 0	0 1	0	0
0 1 1	0	1	1	0	1 1	0 0	0	0
1 0 0	0	1	1	0				
1 0 1	0	1	1	0				
1 1 0	0	1	1	0				
1 1 1	1	1	0	0				

 

デジタル回路の実際

○ 組み合わせ回路（と順序回路）

- ◇ 入力の0/1の組み合わせだけで出力が決定される回路

vs 過去の入力の影響も受ける順序回路

= 真理値表で定義・説明できる回路


- ◇ 組み合わせ回路の設計

- ・ 1: とにかく真理値表を実現する
- ・ 2: 最適化された回路（速くて安い）

組み合わせ回路

○ 複数の実体化

A B	仕様	案1	案2	案3
0 0	1	1,0,0	1,0	0,1
0 1	1	0,1,0	1,1	0,1
1 0	0	0,0,0	0,0	1,0
1 1	1	0,0,1	0,1	0,1

 

- 1: 個々の「1」の条件をANDで作って、最後にORする
- 2: 「1 OR 1 = 1」なので「1」は重なっても良い
- 3: 最後にNOTする(NAND)


※2とド・モルガンの関係

組み合わせ回路の実例

○ 一致検出 信号反転 乗算

A	B	一致	反転	乗算
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

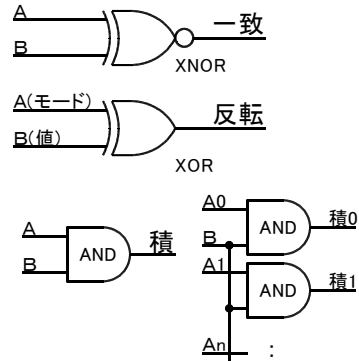- 1: 2本の入力的一致すると1
- 2: A=0のときはBを出力
A=1のときは \bar{B} を出力
- 3: $A \times B$ を出力する1ビット乗算
(A=1, B=1, (1×1=1)のみ1)
並べれば1ビット×多ビット



組み合わせ回路の実例


○ デコーダ

A	B	出0	出1	出2	出3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

入力に応じて、どれか1本だけが「1」になる。(一般に2進数解釈)

入力に応じて、特定のパターンを出力するデコーダもある。

例: 2進数→数字 (7セグデコーダ)

 


組み合わせ回路の実例

○ セレクタ

S	A	B	出力	S	A	B	出力
0	0	0	0	0	0	X	0
0	0	1	0	0	1	X	1
0	1	0	1	1	X	0	0
0	1	1	1	1	X	1	1
1	0	0	0				
1	0	1	1	S <th>A</th> <th>B</th> <th>出力</th>	A	B	出力
1	1	0	0	0	X	X	A
1	1	1	1	1	X	X	B

- S=0ならAを出力
- S=1ならBを出力

 


組み合わせ回路の実例

○ マルチプレクサ

A	B	D0	D1	D2	D3	出力
0	0	0	X	X	X	0 D0
0	1	1	X	X	X	1 D0
0	1	X	0	X	X	0 D1
0	1	X	1	X	X	1 D1
1	0	X	X	0	X	0 D2
1	0	X	X	1	X	1 D2
1	1	X	X	X	0	0 D3
1	1	X	X	X	1	1 D3

(A,B)で選択される入力4本のうち1本の状態を出力する。

 

※セレクタは選択が1本、入力2本のマルチプレクサ

組み合わせ回路の実例

○ 半加算器

実現したい	A	B	C	S
0+0=00	0	0	0	0
0+1=01	0	1	0	1
1+0=01	1	0	0	1
1+1=10	1	1	1	0


AND XOR

AとBを加算する。

S: 和 (sum)

C: 繰り上がり (carry)

下の位からの繰り上がりに対応できないので「半」加算器。


 


組み合わせ回路の実例

○ 全加算器

実現したい	Ci	A	B	Co	S
0+0+0=00	0	0	0	0	0
0+0+1=01	0	0	1	0	1
0+1+0=01	0	1	0	0	1
0+1+1=10	0	1	1	1	0
1+0+0=01	1	0	0	0	1
1+0+1=10	1	0	1	1	0
1+1+0=10	1	1	0	1	0
1+1+1=11	1	1	1	1	1

下の桁からの繰り上がりCiに対応。
Ci+(A+B)、多段に繋ぐと多ビット化。

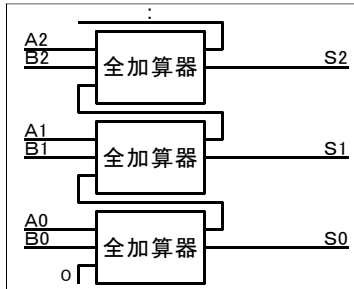 

組み合わせ回路の実例

○ 加減算回路

M=0: 加算 (A+B)

M=1: 減算 (A-B)

おさらい: →page 25,37

・x(-1)は「NOTして+1」


・反転はXORでできる

・M=1のときXORでBをNOT

・Mを最下のCiに入れる

たくさん積めば乗除算も。

※ただし遅い

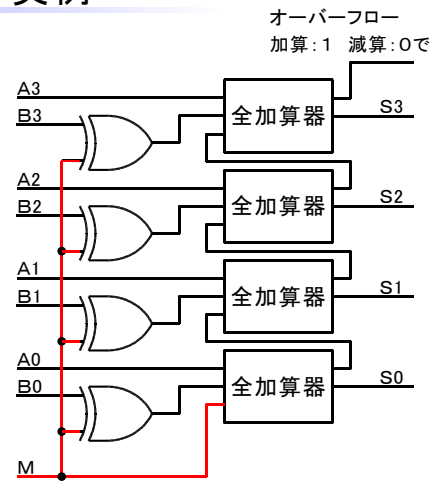

デジタル回路の実際

○ 組み合わせ回路のまとめ

◇ 実現したいルールを真理値表にする
例) 加算

◇ 組み合わせ回路の設計

- ・1: とにかく真理値表を実現する
- ・2: 最適化された回路 (速くて安い)

◇ 注意点

- ・ゲートの処理には時間がかかる

入力→出力で ns(10⁻⁹)~ps(10⁻¹²) 台


デジタル回路の実例

○ 順序回路


- ◇ 過去の入力にも影響を受ける回路。
例) 電卓 他ほとんど全てのデジタル機器
- ◇ 真理値表では表せない。
※擬似的に表す方法は回路によってはある
→ タイミングチャートを用いる
※信号の時間変化を表す図
- ◇ 組み合わせ回路とD-FF(後述)
によって構成されることが多い。

順序回路の実例

○ RSフリップフロップ (RS-FF)

 

 
A,Bの入力は標準で1。
Aを0にすると出力Qは1。
Aを1に戻してもQ=1を維持。
Bを0にするとQ=0になる。
(N2出力が1になって、
N1出力が0になる→保持)



- ① A=0にする
- ② A=1に戻しても保持
- ③ B=0にする, N1反転
- ④ Q=0を保持できる

順序回路の実例

○ RSフリップフロップ (RS-FF)

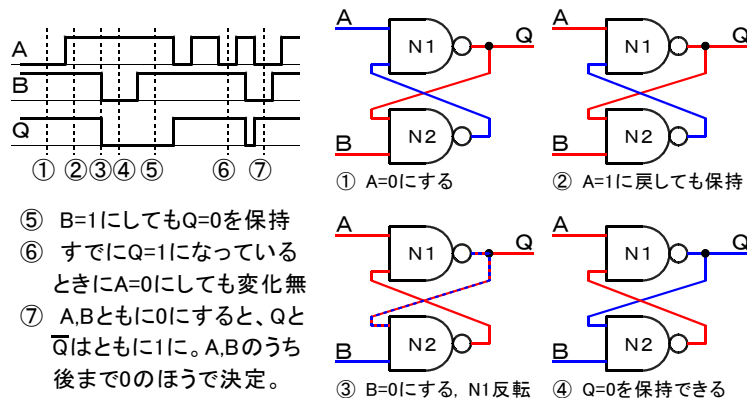


- ⑤ B=1にしてもQ=0を保持
- ⑥ すでにQ=1になっているときにA=0にしても変化無し
- ⑦ A,Bともに0にすると、QとQ-barはともに1に。A,Bのうち後まで0のほうで決定。


- ③ B=0にする, N1反転
- ④ Q=0を保持できる

順序回路の実例

○ Dフリップフロップ (D-FF)

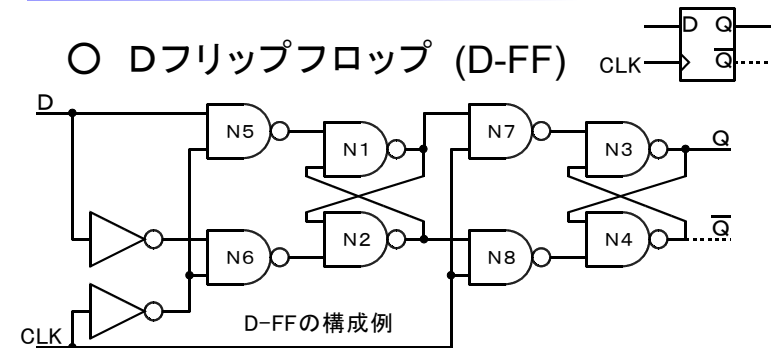


 CLKを「0→1にした瞬間」(立ち上がり)に、Dの値をQに反映、記憶する。
:①、②、④
それ以外はDは影響しない。




順序回路の実例

○ Dフリップフロップ (D-FF)

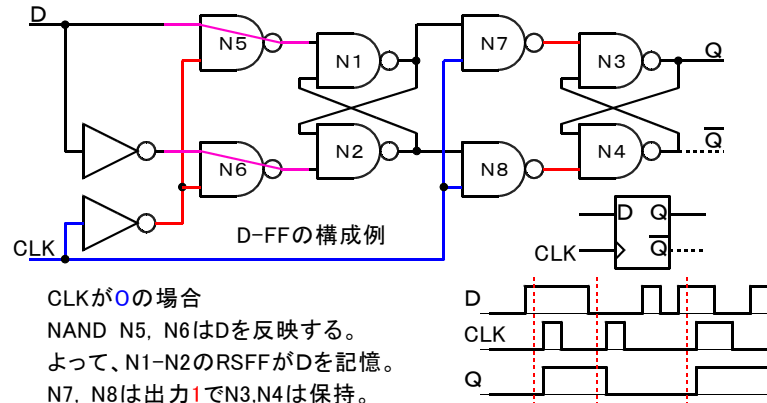


順序回路の実例

○ Dフリップフロップ (D-FF)

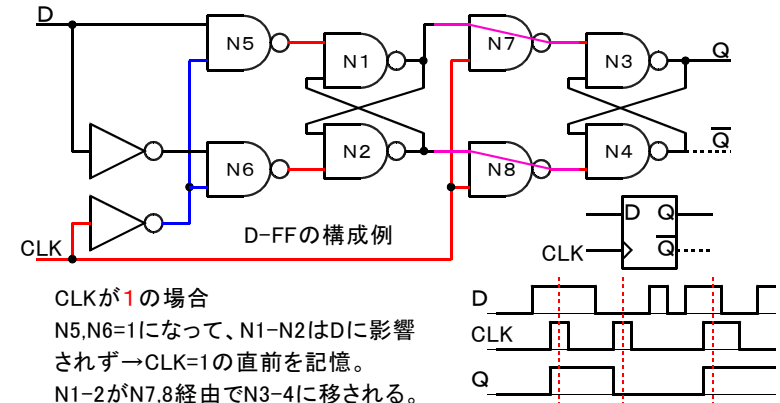


順序回路の実例：D-FFを用いた回路

○ シフトレジスタ

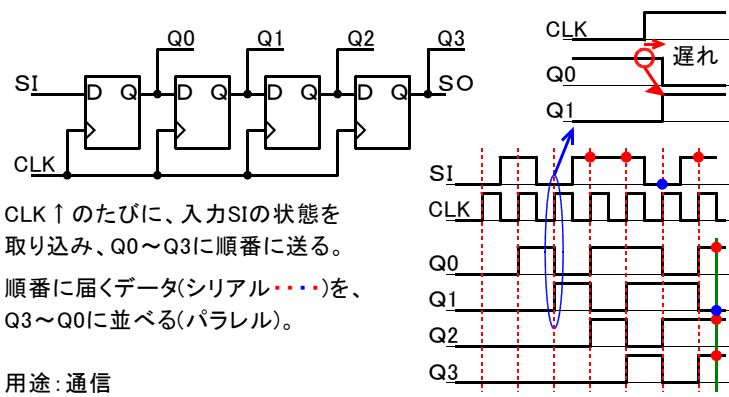

順序回路の実例：D-FFを用いた回路

○ シフトレジスタ(並直)

 


D-FFの入力にセクタを追加、S/Pを0か1かで
 「前段の出力」か「外部入力D0～D3」か
 を選択してCLK ↑でD-FFに。
 一度D0～D3をD-FFに入れてから、シフトさせると
 並列データを直列にして出せる。

補足：
 DとQをともに持つ
 場合は少ない。
 左右にシフトできる
 ものもある。

順序回路の実例：D-FFを用いた回路

○ カウンタ（同期カウンタ）

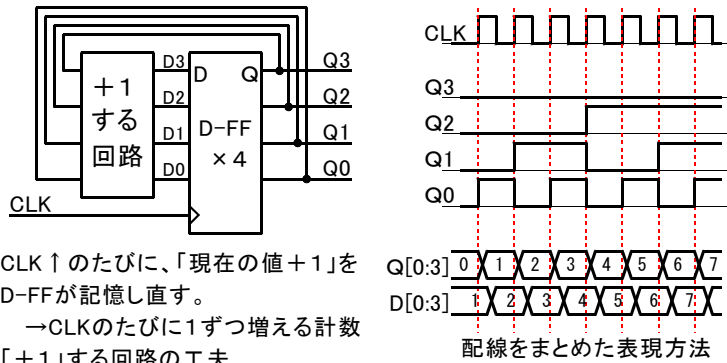

CLK↑のたびに、「現在の値+1」をD-FFが記憶し直す。
 →CLKのたびに1ずつ増える計数「+1」する回路の工夫
 →[カウントする/しない][上限値][up/down][初期設定]等可。

デジタル回路の実際

○ 順序回路のまとめ

- ◇ 入力の履歴で出力が決まる。
 - ◇ 実用的な回路の多くは [組み合わせ回路] + [D-FF] で出来ている。(=順序でも、組み合わせが基本)
 - ◇ 注意点
 - ・ 一般に電源を入れた後の「初期状態」は未定。「初期化」「リセット」が必要。
- ※ここまでの説明では「初期値0」を暗黙に。

コンピュータのしくみ（超概要）


○ コンピュータは巨大な順序回路

- ◇ 記憶回路
- ◇ 演算回路
- ◇ 動作ステート
- ◇ 命令デコード
- ◇ 入出力回路

：


コンピュータのしくみ

○ 記憶回路

 

コンピュータのしくみ


○ 演算回路

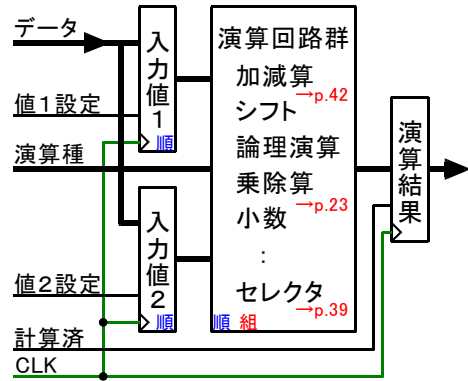

- ・記憶回路からデータを入力用レジスタに設定。
※DFFを並べたもの
- ・コンピュータの命令の一部から演算種類を選択する。
※回路群+セレクタなど
- ・演算が終わるころを見計らって結果を確保。

コンピュータのしくみ


○ 動作ステート

 

- ・コンピュータは「手順」で動作している。
※プログラムという意味
※ではなく、回路として
- ・カウンタ+デコーダで作るよりは、一体で設計されていることが多い。
- ・ここで作る信号は、各回路へのCLKではなく、各回路の動作開始信号。
※ないと回路は休止
CLKは全回路で共通。

コンピュータのしくみ


○ 命令デコード

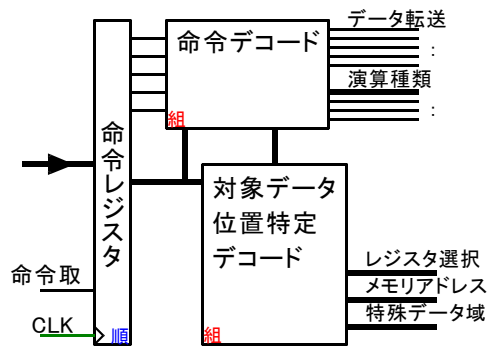

- ・コンピュータの命令は、単なるビット列(0/1の組)。
- ・それを「命令として」解釈する。
※そのルールに従って
※プログラムが作られる
- ・ビット列の一部は、命令の種類を決定するのに使われる。
例) 上位が000=移動
001=加算..
- ・残りの部分で、演算等の対象を決める。
メモリ、CPU内レジスタ等

コンピュータのしくみ

○ 信号出力回路

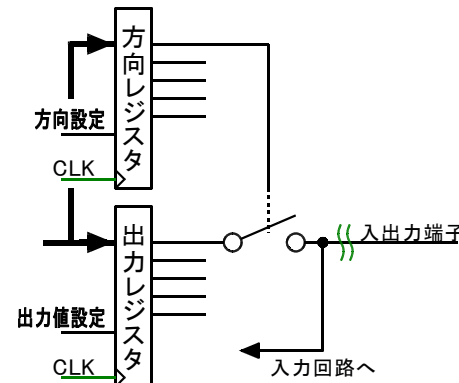

- ・出力回路は、内部で保持された信号をそのまま外に引き出す/加工する。
- ・組込マイコンでは、端子ごとに入出力方向を決定できる。
- ・出力端子に設定すると内部のスイッチがオンして出力値が外に出るように。
※スイッチには「スリーステート型」
※バッファが使われる
→p.63

コンピュータのしくみ


- コンピュータは巨大な順序回路
 - ◇ 同一クロック信号による同期回路
= いわゆる、パソコンの「クロック」
 - ◇ 順序回路にはリセットが必要
= 各種LSIにリセット信号端子
& 電源オン時にリセット信号の回路
& リセットボタン（最近見なくなった）
 - ◇ 仕様があれば気合いと根性？

本日のまとめ

- デジタル回路は少しのルールと根性
 - ◇ 0 と 1 と AND と OR と NOT
 - ・ 簡単な演算規則で、「ルール」に従った処理を行う回路を構成する。
 - ・ 2進数はその「ルール」の一つ。
 - ◇ 組み合わせ回路と順序回路
 - ・ 組み合わせ: そのときの入力だけで決まる。
 - ・ 順序回路: 過去の影響も受ける。
順序が大半でも組み合わせが基礎。

補遺: ロジック回路のプラスアルファ

○ 動作速度に起因する注意

 

ロジックゲートには遅延がある。低速の回路では気にならないことが多いが、遅延が原因で予期せぬ「ヒゲ」(グリッチ)が発生することがある。(左上)

D-FF由来の回路には、入力信号変更禁止期間がある。tsu: セットアップ時間、th: ホールド時間。(右上) マイコン駆動時にも注意。


○ スリーステート

B	A	X
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

B=1のときX=A
B=0のときオフ(Z)

通常のゲートは常に0か1を出力するが、追加の制御線で「オフ」にできるものもある(P60のスイッチに相当)。真理値表でオフは「Z」(Hi-Z等)で表記されることが多い。信号線の共有(バスなど)で多用されている。

補遺: 雑学: パイプライン処理

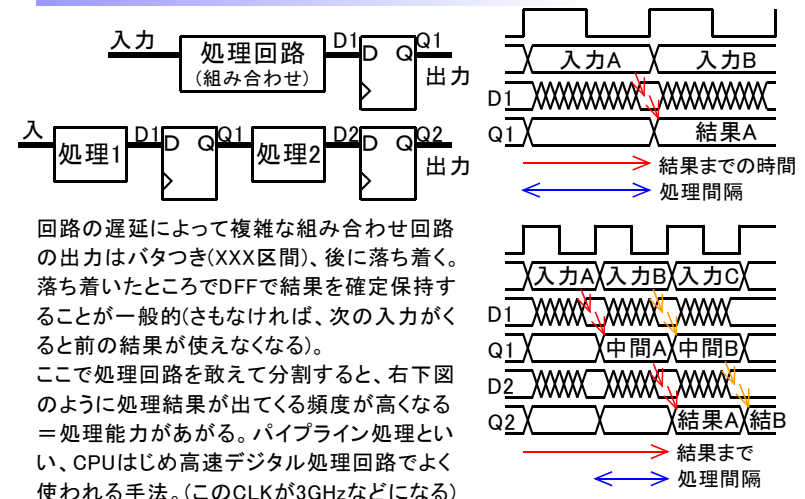

回路の遅延によって複雑な組み合わせ回路の出力はバタつき(XXX区間)、後に落ち着く。落ち着いたところでDFFで結果を確定保持することが一般的(さもなければ、次の入力があると前の結果が使えなくなる)。ここで処理回路を敢えて分割すると、右下図のように処理結果が出てくる頻度が高くなる = 処理能力があがる。パイプライン処理といい、CPUははじめ高速デジタル処理回路でよく使われる手法。(このCLKが3GHzなどになる)