

機械知能工学科
メカトロニクス総合

第01回

MC-01/Rev 15-1.0

メカとエレクトロニクス 2

工学部 機械知能工学科

熊 谷 正 朗

kumagai@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

東北学院大学工学部
ロボット開発工学研究室 **RDE**

今回の到達目標

○メカトロシステムの実体化・現実化

- ◇この科目の概要と方針
- ◇メカの部分と同様に、**原理に基づく計算**があることを理解できる。
- ◇メカトロシステムにおける**具体的な数値の目安**を理解できる。

○プチテスト(復習確認)

科目的到達目標（総合）

○到達目標＝評価の基準

- ◇ メカトロニクスで用いる最低限のセンサ回路の構成を検討できる
 - ◇ モータ類の制御回路の構成を理解し、その効率や損失について考慮することができる
 - ◇ 信号のデジタルによる扱いの基礎を理解し、コンピュータへの取り込み手段を検討できる
- 全般に具体的な数値や設計も扱う

※工学総合演習Ⅱとも関連

評価基準

○100点の構成

- ◇50点：定期試験
 - ・計算問題と論述問題を予定
- ◇50点：平常点
 - ・20点：講義中のプチテスト
 - ・20点：レポート（主に調査系宿題）
 - ・10点：講義のノートのチェック
- ◇+ α

評価基準：講義のノートのチェック

○講義への取り組みを確認

↓ 単なる板書の
写しにあらず

◇講義中にちゃんとノートをとっているか

- ・ 10点：毎回十分にノートを取れている
- ・ 0点：さっぱりノートをとっていない
- ・ 1月上旬に実施の予定

◇そのためのノートの形式

- ・ 明確に**何月何日のノートか**分かるように
- ・ ルーズリーフの場合は順序を管理する
- ・ 不正行為発覚時は定期試験**受験拒否**

受講上の注意点：単位の実質化

○復習の明確な証拠の提出

◇復習の課題

- ・毎回、授業中に書いた図のなかから
重要なものを3点を選び、その図を
綺麗に書くとともに、説明をつける。
- ・作業想定時間90分

◇提出方法

- ・専用用紙で、翌講義の開始時刻まで
- ・提出は任意 提出の特典あり

機械工学における式と選択と数値

○設計する=方式と数値(と配置)を決める

◇目的の分解・理解、適用する原理の選定

- ・例:軸の太さを決める → 材力、強度



◇条件を明確にする



- ・例:荷重、他の条件による太さ上限

◇方式検討と選択

- ・例:軸の構造、軸の材質

◇数値の決定

- ・使う式 → 計算 → 評価 → 決定

機械工学における式と選択と数値


○設計する=方式と数値を決める

◇重要ポイント

- ・適用する式の選択 (←知識)
- ・計算した数値の妥当性／常識との適合

◇数値の妥当性

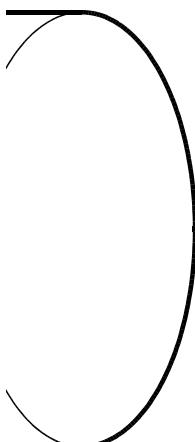- ・計算しておわり、ではない。
- ・その数値をもとに実体化できるかどうか。
→妥当性の判断は最終的には経験から



メカトロにおける 式と選択と数値

○機械の数値 + 電気の数値

◇機械関係:略


◇電気関係の例

- ・各部の信号の電圧変化(振幅) ←仕様
- ・どの周波数まで扱うか(帯域) ←仕様
- ・モータに流す電流、必要な電圧
←モータの特性式、必要な電力
- ・増幅回路の定数決定
←回路ごとの特性式、オームの法則

メカトロにおける式と選択と数値

○機械と電気の接点：電力=仕事率、熱

◇共通の単位：[W][J]

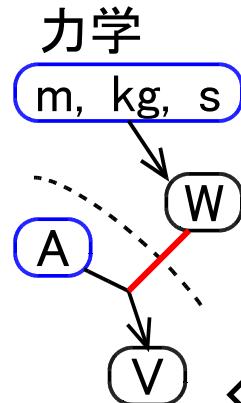

- ・機械： $[kg][m][/s^2]$ $[m] = [J]$ 、 $[/s] = [W]$
- ・電気： $[V][A] = [W]$ ※交流では若干複雑
※ $[V] = [kg][m^2][/s^3][/A] = [W/A]$

電気

◇設計におけるつながり

- ・機械的に必要な動力(仕事率)[W]
↔<モータ等の効率>↔ 必要な電力[W]
- ・消費電力[W] ⇒ 時間あたりの熱[W=J/s]

メカトロニクスの数値

○「妥当な」数値感覚

◇電圧

歪みゲージ→ • ~1[mV] 微弱、扱いに注意、要ノイズ対策

ありがち→ • ~100[mV] 小さい、扱い注意、センサ信号

±の場合→

3.3や5が増→ • ~10[V] 電子回路で一般的

電流次第で→ • ~2,30[V] エネルギーとしての電気
わりと危険

死の危険→ • ~200[V] 同上、感電注意、大事故注意

• ~ 同上、プロ以外近づくな

※静電気など、低エネルギー大電圧もある

メカトロニクスの数値

○「妥当な」数値感覚

◇電流

- ~1[μ A] 微弱、扱いに要注意、ノイズ対策
 ※1[V]で1[M Ω]だと1[μ A]
- ~1[mA] 小さい、センサ回路などは普通
- ~100[mA] 信号系回路の消費電流、LED
- ~1[A] 小型のアクチュエータ、電源等
- ~10[A] 並み～大きめのアクチュエータ
- 10[A]～ 気を使うべき大電流

ありがとう→

センサ系→
回路の電流

信号と →
エネの境界

配線の太さが
要チェック→

電線の発熱→

メカトロニクスの数値

○「妥当な」数値感覚

※電波の出力でも
[mW]など見かける

◇電力／動力（エネルギー）

省電力機器→
は気にする
・～[mW] 気にしない（計算もしない）

$5V \times 0.2A = 1W$ • ～1[W] 処理系の回路の消費電力

• ～10[W] 小型のモータ類

$10V, 10A = 100W$

$25V, 4A = 100W$ • ～100[W] 手頃な大きめのモータ類

$50V, 2A = 100W$

※熊研2脚：定格80[W]、トレーラ：110[W]

電圧か電流が
危険な領域に
• 100[W]～ 大型、要さまざまな配慮

※家庭の電化製品は何[W]？

メカトロニクスの数値

○「妥当な」数値感覚

◇抵抗

10A流れると→・～ $10[m\Omega]$ 配線の抵抗：大電流時に重要
1Wの消費

スイッチの抵抗、MOSFETのオン抵抗

電流→電圧
 $100mV$ ：
 $1A \rightarrow 0.1V$

・～ $100[m\Omega]$ 電流計測用抵抗

・～ $100[\Omega]$ 実用上あまりみられず

ありがち：
 $330\Omega, 470\Omega$

・～ $1[k\Omega]$ LEDの電流を制限する抵抗

10k～100kが主・～ $1[M\Omega]$ センサ回路などでよく使われる

一般的回路で
電流小さすぎ

・～ 入力抵抗、絶縁抵抗(部品として使わず)

メカトロニクスの数値

○「妥当な」数値感覚

◇コンデンサ

- ・[pF]:センサ回路 [μF]:電源用 [F]:蓄電用

◇コイル

- ・[mH]近辺 モータのインダクタンス等

◇熱／消費電力

- ・ストーブ、電熱器、オーブン 300[W], 600[W]
- ・電子レンジ 1[kW]～
- ・掃除機 数百[W]
- ・ハンダごて 20[W]前後
- ・人間 100[W]

この科目の今後の方針

○メカトロの主要回路要素と周辺の理解

- ◇メカ設計は他の科目で
- ◇センサ周りの回路の理解
 - 处理そのものへの理解
 - 回路の読み方、理解の仕方
- ◇モータ制御回路への理解
 - エネルギーとしての電力、メカトロの中核
- ◇アナログとデジタル（AD変換）
 - センサー→コンピュータまで